

Ans. 1

$$i(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-5t}, & t \geq 6 \\ 0, & t < 6 \end{cases}$$

$$Q = \int i(t) dt = \int_6^{\infty} \frac{1}{2} e^{-5t} dt \Rightarrow -\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \int_6^{\infty} e^{-5t} dt \Rightarrow \underline{0.1 e^{-30} C}$$

Ans. 2

a) $I = -C \frac{dV_C}{dt}$ (since capacitor is discharging).


$$-\frac{I}{C} = \frac{dV_C}{dt}$$

$$\frac{dV_C}{dt} = -\frac{2}{2.5} = -\frac{4}{5} \frac{V}{s} \quad (\text{volts/sec})$$

b) $V_R(t) = i(t) \times R = 2 \times 2 = 4V$
 $\bigg|_{t=t_0}$

c) $Q = CV = 2.5 \times 4 \Rightarrow 10C$ ($V_C(t) = V_R(t)$)

Ans. 3

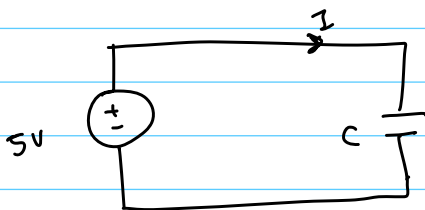


$$Q = CV$$

$$I = \frac{d}{dt} (CV)$$

$$I = V \frac{dC}{dt} + C \frac{dV}{dt} \rightarrow 0$$


$$I = V \frac{dC}{dt}$$

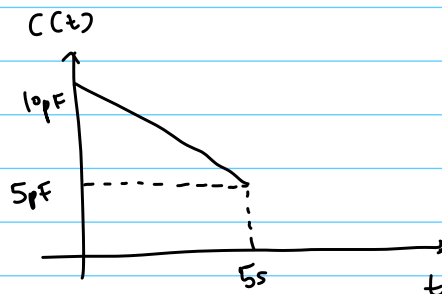

$$a) I = V \frac{dC}{dt}$$

$$\Rightarrow 5 \times \left(\frac{-5p}{5} \right)$$

$$\Rightarrow -5pA$$

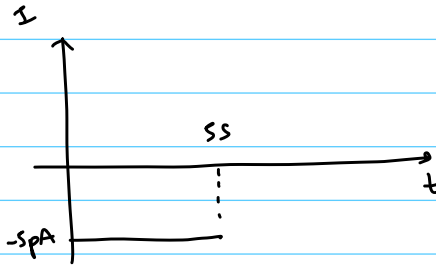

$$b) E_c|_{\text{initial}} \Rightarrow \frac{1}{2} (V^2) \Rightarrow \frac{1}{2} \times 10p \times 5^2 \Rightarrow 125pJ$$

$$c) E_c|_{\text{final}} \Rightarrow \frac{1}{2} (V^2) = \frac{1}{2} \times 5p \times 5^2 \Rightarrow 62.5pJ$$

$$d) \text{Energy removed from capacitor} = (125 - 62.5)pJ = 62.5pJ$$

e) Energy is delivered to the voltage source.



$$E = \int P dt = \int V I dt \Rightarrow \int V \cdot V \frac{dC}{dt} dt$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{V^2 \times \Delta C}}$$

$$\text{Energy delivered to the voltage source} \Rightarrow 25 \times 5p = 125pJ$$

f) Yes, energy is still conserved. The difference in energy can be accounted by work done in changing the capacitance from $10pF$ to $5pF$.

Ans. 4

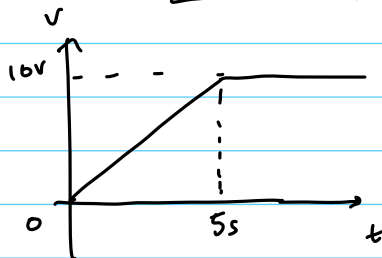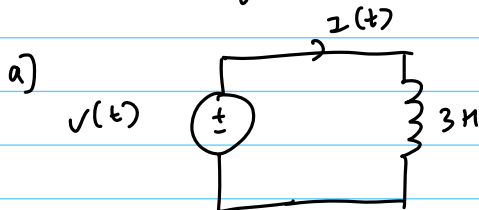

$$V(t) = \begin{cases} 2t \text{ Volts} & 0 < t \leq 5 \\ 10 \text{ volts} & t > 5 \end{cases}$$

$$V = L \frac{di}{dt}$$

$$I(t) = \int_0^t \frac{V}{L} dt$$

$$I(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{3} & 0 < t \leq 5 \\ \frac{10t}{3} + C & t > 5 \end{cases}$$

find C @ $t=5$

$$\frac{5^2}{3} = \frac{10 \times 5 + C}{3}$$


$$C = -\frac{25}{3}$$

$$I(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{3} & 0 < t \leq 5 \\ \frac{10t}{3} - \frac{25}{3} & t > 5 \end{cases}$$

b) $E_L = \frac{1}{2} L I^2$

$$E_L(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} t^4 & 0 < t \leq 5 \\ \frac{1}{2} (10t - 25)^2 & t > 5 \end{cases}$$

Ans. 5

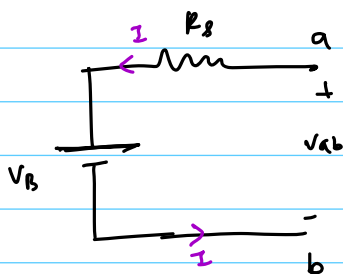

$$V_a - I R_s - V_b = V_b$$

$$V_a - V_b = V_B + I R_s$$

$$V_{ab} = V_B + I R_s$$