

23W-EC ENGR-10-LEC-1 HW2

SANJIT SARDA

TOTAL POINTS

95.5 / 97

QUESTION 1

12 pts

1.1 **a** 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

1.2 **b** 5 / 5

✓ - 0 pts Correct

1.3 **c** 4 / 4

✓ - 0 pts Correct

QUESTION 2

25 pts

2.1 6 / 6

✓ - 0 pts Correct

2.2 12 / 12

✓ - 0 pts Correct

2.3 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

2.4 3.5 / 4

✓ - 0.5 pts partially wrong answer

QUESTION 3

3 15 / 15

✓ - 0 pts Correct

QUESTION 4

4 10 / 10

✓ - 0 pts Correct

QUESTION 5

20 pts

5.1 10 / 10

✓ - 0 pts Correct

5.2 10 / 10

✓ - 0 pts Correct

QUESTION 6

15 pts

6.1 5 / 5

✓ - 0 pts Correct

6.2 4 / 5



✓ - 1 pts wrong R

6.3 5 / 5

✓ - 0 pts Correct

ECE 10 HW#2

1)

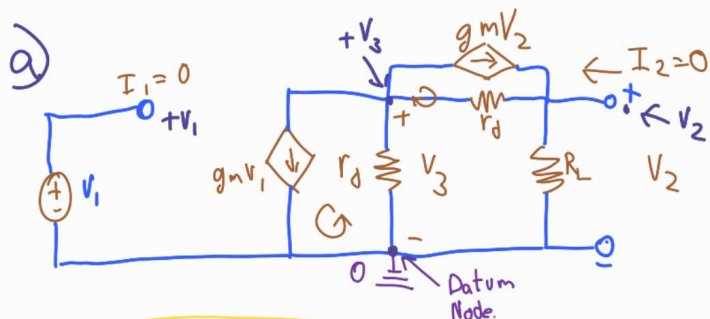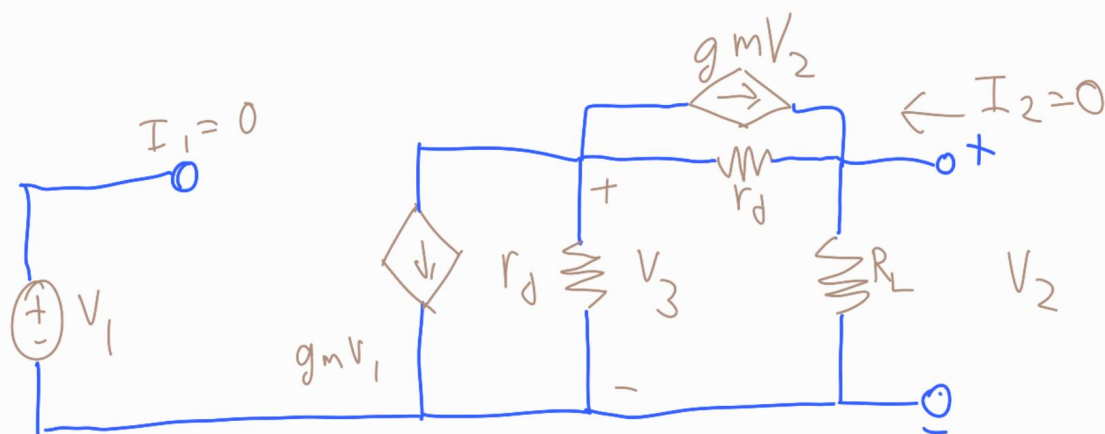

∴ In Matrix form:


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -r_d g_m & 1 - g_m r_d & 0 \\ 0 & r_d g_m + r_d - r_L & -r_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

b) Tree:


$$n=4, b=6, p=1$$

$$I = \frac{V}{R}$$

KCL @ each Node:

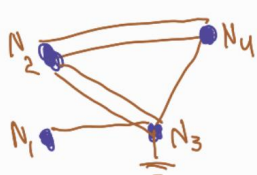

Spanning tree

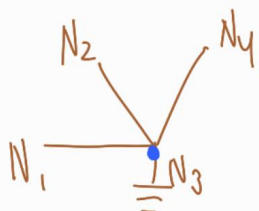

$$@ N_1: V_1 = V_1$$

$$@ N_2: -g_m V_1 + \frac{V_3}{r_d} - g_m V_2 + \frac{(V_{N_4} - V_{N_2})}{r_d} = 0$$

$$g_m(V_1 + V_2) = \frac{V_3 + V_2 - V_3}{r_d} \rightarrow \therefore V_2 = r_d g_m V_1 + r_d g_m V_2$$

$$\therefore (1 - r_d g_m) V_2 - r_d g_m V_1 = 0$$

$$@ N_4: g_m V_2 + \frac{V_2}{r_L} - \frac{V_2 - V_3}{r_d} = 0 \therefore g_m V_2 + \frac{V_2}{r_L} - \frac{V_2}{r_d} + \frac{V_3}{r_d} = 0$$

$$\therefore r_L r_d g_m V_2 + r_d V_2 - r_L V_2 - r_L V_3 = 0$$

$$\therefore (r_L r_d g_m + r_d - r_L) V_2 - r_L V_3 = 0$$

$$V_{N_2} - V_{N_3} = V_3$$

$$V_{N_1} - V_{N_3} = V_1$$



$$V_{N_4} - V_{N_3} = V_2$$

1.1 a 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

ECE 10 HW#2

1)

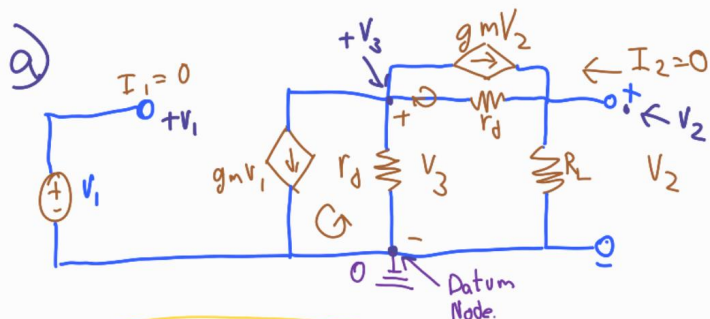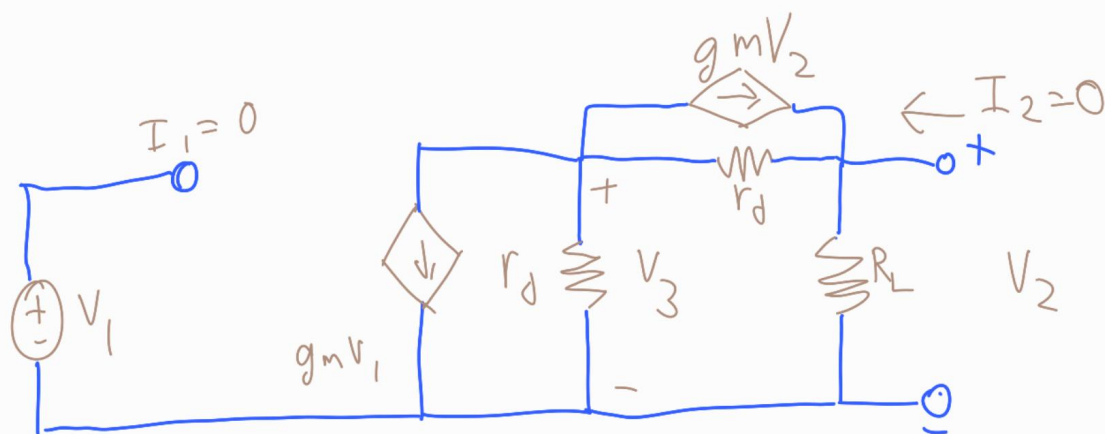

∴ In Matrix form:


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -r_d g_m & 1 - g_m r_d & 0 \\ 0 & r_d g_m + r_d - r_L & -r_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

b) Tree:


$$n=4, b=6, p=1$$

$$I = \frac{V}{R}$$

KCL @ each Node:

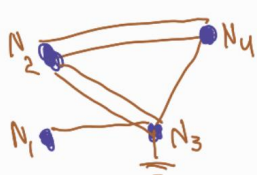

Spanning tree

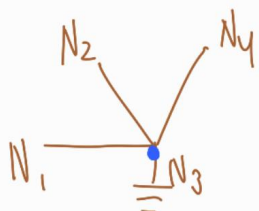

$$@ N_1: V_1 = V_1$$

$$@ N_2: -g_m V_1 + \frac{V_3}{r_d} - g_m V_2 + \frac{(V_{N_4} - V_{N_2})}{r_d} = 0$$

$$g_m(V_1 + V_2) = \frac{V_3 + V_2 - V_3}{r_d} \rightarrow \therefore V_2 = r_d g_m V_1 + r_d g_m V_2$$

$$\therefore (1 - r_d g_m) V_2 - r_d g_m V_1 = 0$$

$$@ N_4: g_m V_2 + \frac{V_2}{r_L} - \frac{V_2 - V_3}{r_d} = 0 \therefore g_m V_2 + \frac{V_2}{r_L} - \frac{V_2}{r_d} + \frac{V_3}{r_d} = 0$$

$$\therefore r_L r_d g_m V_2 + r_d V_2 - r_L V_2 - r_L V_3 = 0$$

$$\therefore (r_L r_d g_m + r_d - r_L) V_2 - r_L V_3 = 0$$

$$V_{N_2} - V_{N_3} = V_3$$

$$V_{N_1} - V_{N_3} = V_1$$



$$V_{N_4} - V_{N_3} = V_2$$

1.2 b 5 / 5

✓ - 0 pts Correct

ECE 10 HW#2

1)

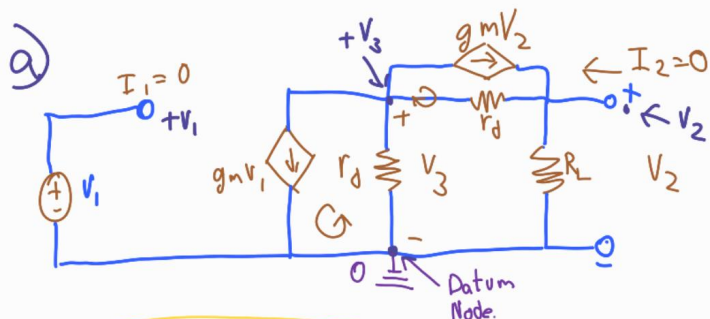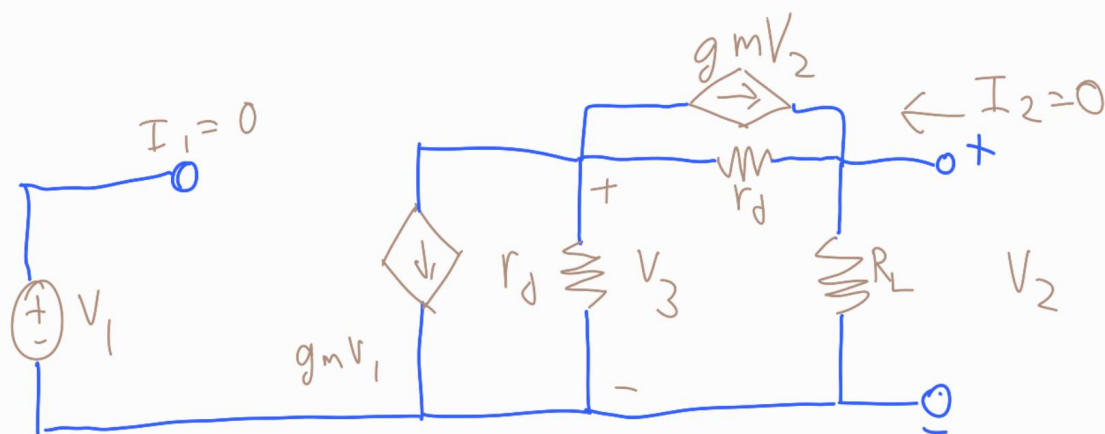

∴ In Matrix form:


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -r_d g_m & 1 - g_m r_d & 0 \\ 0 & r_d g_m + r_d - r_L & -r_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

b) Tree:


$$n=4, b=6, p=1$$

$$I = \frac{V}{R}$$

KCL @ each Node:

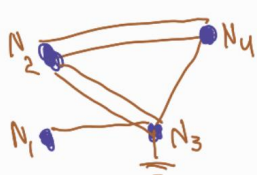

Spanning tree

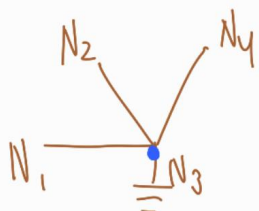

$$@ N_1: V_1 = V_1$$

$$@ N_2: -g_m V_1 + \frac{V_3}{r_d} - g_m V_2 + \frac{(V_{N_4} - V_{N_2})}{r_d} = 0$$

$$g_m(V_1 + V_2) = \frac{V_3 + V_2 - V_3}{r_d} \rightarrow \therefore V_2 = r_d g_m V_1 + r_d g_m V_2$$

$$\therefore (1 - r_d g_m) V_2 - r_d g_m V_1 = 0$$

$$@ N_4: g_m V_2 + \frac{V_2}{r_L} - \frac{V_2 - V_3}{r_d} = 0 \therefore g_m V_2 + \frac{V_2}{r_L} - \frac{V_2}{r_d} + \frac{V_3}{r_d} = 0$$

$$\therefore r_L r_d g_m V_2 + r_d V_2 - r_L V_2 - r_L V_3 = 0$$

$$\therefore (r_L r_d g_m + r_d - r_L) V_2 - r_L V_3 = 0$$



$$V_{N_2} - V_{N_3} = V_3$$

$$V_{N_1} - V_{N_3} = V_1$$

$$V_{N_4} - V_{N_3} = V_2$$

1.3 C 4 / 4

✓ - 0 pts Correct

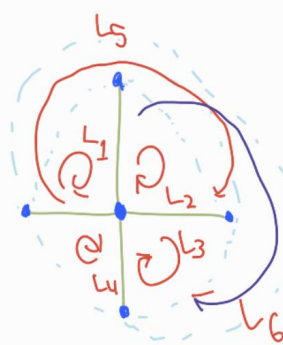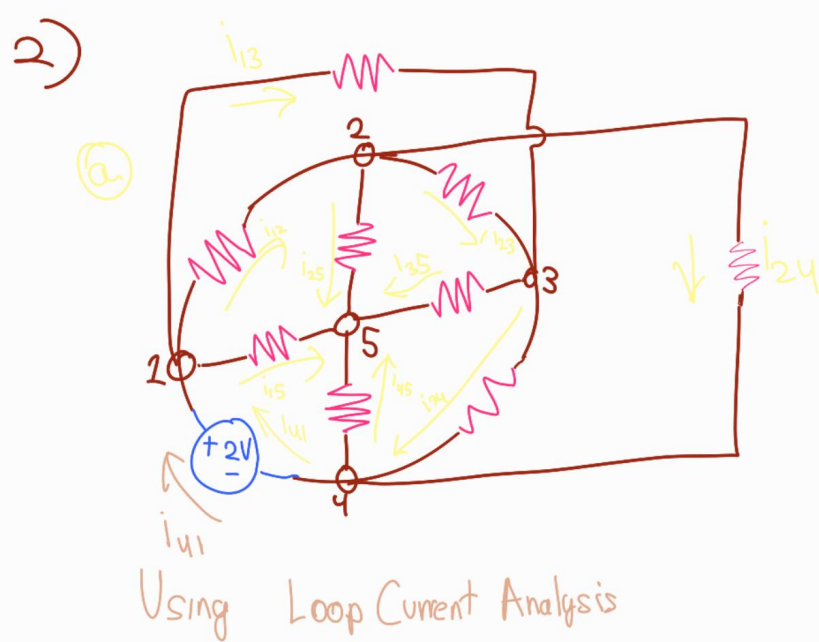

Nodes = 5
Branches = 10
 $P = 1$

Edges = $N - P = 4$
Chords = $B - (N - P) = 6$

@5 $i_{35} + i_{25} + i_{15} + i_{45} = 0$

@1 $i_{15} + i_{12} + i_{13} = i_{41}$

@2 $i_{25} + i_{23} + i_{24} = i_{12}$

@3 $i_{35} + i_{34} = i_{13} + i_{23}$

@4 $i_{45} + i_{41} = i_{34} + i_{24}$

↓

$L_1: -2i_{15} + 2i_{12} + 2i_{25} = 0$ | $L_1: -i_{15} + i_{12} + i_{25} = 0$

$L_2: -2i_{25} + 2i_{23} + 2i_{35} = 0$ | $L_2: -i_{25} + i_{23} + i_{35} = 0$

$L_3: -2i_{35} + 2i_{34} + 2i_{45} = 0$ | $L_3: -i_{35} + i_{34} + i_{45} = 0$

$L_4: -2i_{45} - 2 + 2i_{15} = 0$ | $L_4: -i_{45} + 0 + i_{15} = 1$

$L_5: 2i_{13} + 2i_{35} - 2i_{15} = 0$ | $L_5: i_{13} + i_{35} - i_{15} = 0$

$L_6: 2i_{24} + 2i_{45} - 2i_{25} = 0$ | $L_6: i_{24} + i_{45} - i_{25} = 0$

b) KVL

@L1 $\sum (i_{12} + i_{13} - i_{41} + i_{12} - i_{23} - i_{24}) = 0$

@L2 $\sum (i_{23} + i_{24} - i_{12} + i_{23} + i_{13} - i_{34}) = 0$

@L3 $\sum (i_{34} - i_{13} - i_{23} + i_{34} + i_{24} + i_{24} - i_{41}) = 0$

@L4 $\sum (i_{41} - i_{34} - i_{24} + i_{41} - i_{12} - i_{13}) = 1$

@L5 $\sum (i_{13} + i_{13} + i_{23} - i_{34} + i_{12} + i_{13} - i_{41}) = 0$

@L6 $\sum (i_{24} + i_{34} + i_{24} - i_{41} + i_{23} + i_{24} - i_{12}) = 0$

c)



$$\begin{bmatrix} i_{12} & i_{23} & i_{34} & i_{41} & i_{13} & i_{24} \\ 3 & -1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{12} \\ i_{23} \\ i_{34} \\ i_{41} \\ i_{13} \\ i_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

d)

$\therefore i_{12} = 1/3$
 $i_{23} = 0$
 $i_{34} = 1/3$
 $i_{41} = 2$
 $i_{13} = 1/3$
 $i_{24} = 1/3$

2.1 6 / 6

✓ - 0 pts Correct

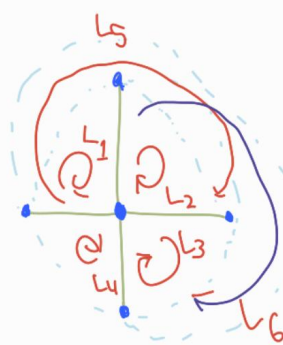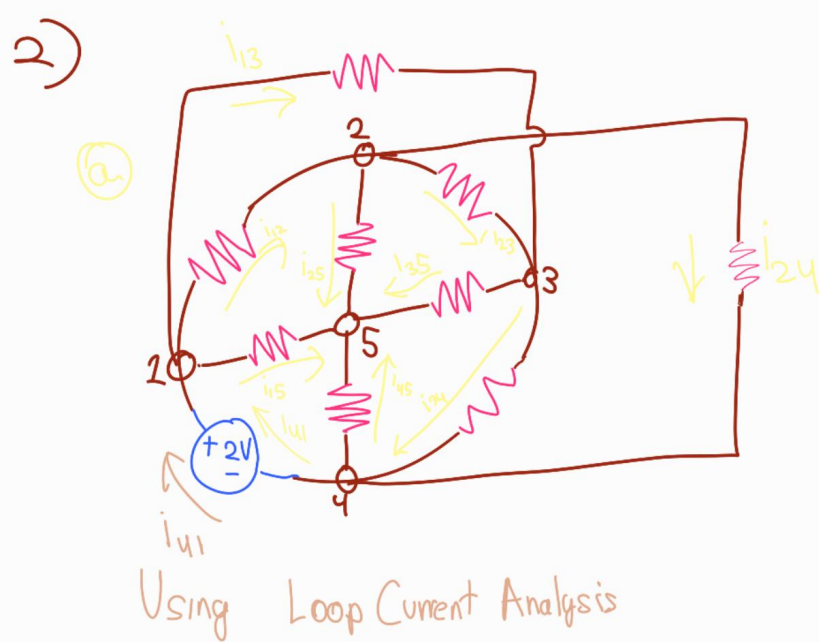

Nodes = 5
Branches = 10
 $P = 1$

Edges = $N - P = 4$
Chords = $B - (N - P) = 6$

@5 $i_{35} + i_{25} + i_{15} + i_{45} = 0$

@1 $i_{15} + i_{12} + i_{13} = i_{41}$

@2 $i_{25} + i_{23} + i_{24} = i_{12}$

@3 $i_{35} + i_{34} = i_{13} + i_{23}$

@4 $i_{45} + i_{41} = i_{34} + i_{24}$

↓

$L_1: -2i_{15} + 2i_{12} + 2i_{25} = 0$ | $L_1: -i_{15} + i_{12} + i_{25} = 0$

$L_2: -2i_{25} + 2i_{23} + 2i_{35} = 0$ | $L_2: -i_{25} + i_{23} + i_{35} = 0$

$L_3: -2i_{35} + 2i_{34} + 2i_{45} = 0$ | $L_3: -i_{35} + i_{34} + i_{45} = 0$

$L_4: -2i_{45} - 2 + 2i_{15} = 0$ | $L_4: -i_{45} + 0 + i_{15} = 1$

$L_5: 2i_{13} + 2i_{35} - 2i_{15} = 0$ | $L_5: i_{13} + i_{35} - i_{15} = 0$

$L_6: 2i_{24} + 2i_{45} - 2i_{25} = 0$ | $L_6: i_{24} + i_{45} - i_{25} = 0$

b) KVL

@L1 $\sum (i_{12} + i_{13} - i_{41} + \dots) = 0$

@L2 $\sum (i_{23} + i_{24} - i_{12} + \dots) = 0$

@L3 $\sum (i_{34} - i_{13} - i_{23} + \dots) = 0$

@L4 $\sum (i_{41} - i_{34} - i_{24} + \dots) = 1$

@L5 $\sum (i_{13} + i_{35} + i_{23} - i_{34} + i_{12} + i_{13} - i_{41}) = 0$

@L6 $\sum (i_{24} + i_{34} + i_{41} - i_{41} + i_{23} + i_{24} - i_{12}) = 0$

c)



$$\begin{bmatrix} i_{12} & i_{23} & i_{34} & i_{41} & i_{13} & i_{24} \\ 3 & -1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{12} \\ i_{23} \\ i_{34} \\ i_{41} \\ i_{13} \\ i_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

d)

$i_{12} = 1/3$
 $i_{23} = 0$
 $i_{34} = 1/3$
 $i_{41} = 2$
 $i_{13} = 1/3$
 $i_{24} = 1/3$

2.2 12 / 12

✓ - 0 pts Correct

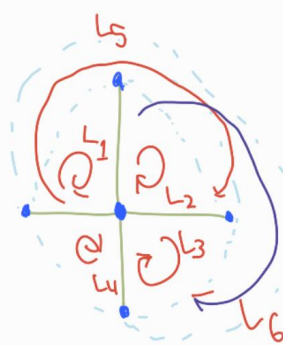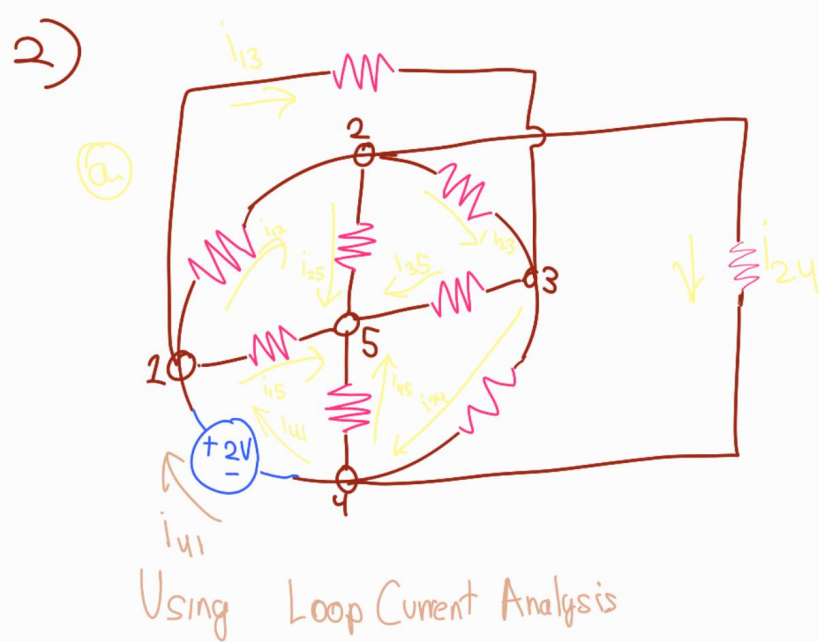

Nodes = 5
Branches = 10
 $P = 1$

Edges = $N - P = 4$
Chords = $B - (N - P) = 6$

@5 $i_{35} + i_{25} + i_{15} + i_{45} = 0$

@1 $i_{15} + i_{12} + i_{13} = i_{41}$

@2 $i_{25} + i_{23} + i_{24} = i_{12}$

@3 $i_{35} + i_{34} = i_{13} + i_{23}$

@4 $i_{45} + i_{41} = i_{34} + i_{24}$

↓

$L_1: -2i_{15} + 2i_{12} + 2i_{25} = 0$ | $L_1: -i_{15} + i_{12} + i_{25} = 0$

$L_2: -2i_{25} + 2i_{23} + 2i_{35} = 0$ | $L_2: -i_{25} + i_{23} + i_{35} = 0$

$L_3: -2i_{35} + 2i_{34} + 2i_{45} = 0$ | $L_3: -i_{35} + i_{34} + i_{45} = 0$

$L_4: -2i_{45} - 2 + 2i_{15} = 0$ | $L_4: -i_{45} + 0 + i_{15} = 1$

$L_5: 2i_{13} + 2i_{35} - 2i_{15} = 0$ | $L_5: i_{13} + i_{35} - i_{15} = 0$

$L_6: 2i_{24} + 2i_{45} - 2i_{25} = 0$ | $L_6: i_{24} + i_{45} - i_{25} = 0$

b) KVL

@L1 $\sum (i_{12} + i_{13} - i_{41} + \dots) = 0$

@L2 $\sum (i_{23} + i_{24} - i_{12} + \dots) = 0$

@L3 $\sum (i_{34} - i_{13} - i_{23} + \dots) = 0$

@L4 $\sum (i_{41} - i_{34} - i_{24} + \dots) = 1$

@L5 $\sum (i_{13} + i_{35} + i_{23} - i_{34} + i_{12} + i_{13} - i_{41}) = 0$

@L6 $\sum (i_{24} + i_{34} + i_{41} - i_{41} + i_{23} + i_{24} - i_{12}) = 0$

c)



$$\begin{bmatrix} i_{12} & i_{23} & i_{34} & i_{41} & i_{13} & i_{24} \\ 3 & -1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{12} \\ i_{23} \\ i_{34} \\ i_{41} \\ i_{13} \\ i_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

d)

$i_{12} = 1/3$
 $i_{23} = 0$
 $i_{34} = 1/3$
 $i_{41} = 2$
 $i_{13} = 1/3$
 $i_{24} = 1/3$

2.3 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

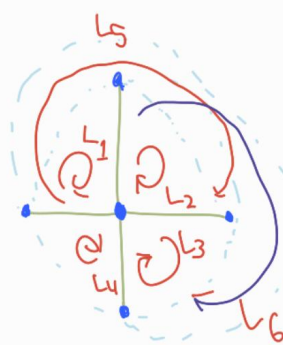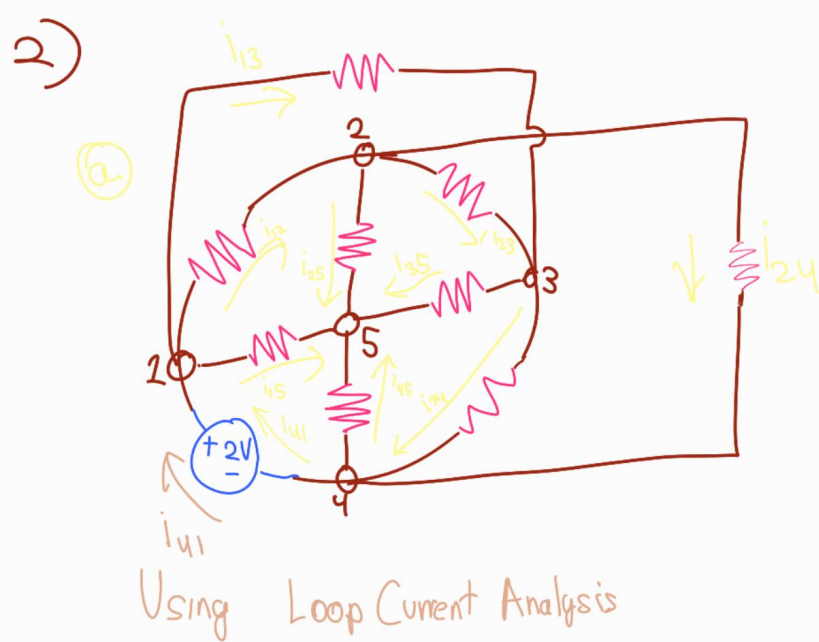

Nodes = 5
Branches = 10
 $P = 1$

Edges = $N - P = 4$
Chords = $B - (N - P) = 6$

@5 $i_{35} + i_{25} + i_{15} + i_{45} = 0$

@1 $i_{15} + i_{12} + i_{13} = i_{41}$

@2 $i_{25} + i_{23} + i_{24} = i_{12}$

@3 $i_{35} + i_{34} = i_{13} + i_{23}$

@4 $i_{45} + i_{41} = i_{34} + i_{24}$

↓

$L_1: -2i_{15} + 2i_{12} + 2i_{25} = 0$ $L_1: -i_{15} + i_{12} + i_{25} = 0$

$L_2: -2i_{25} + 2i_{23} + 2i_{35} = 0$ $L_2: -i_{25} + i_{23} + i_{35} = 0$

$L_3: -2i_{35} + 2i_{34} + 2i_{45} = 0$ $L_3: -i_{35} + i_{34} + i_{45} = 0$

$L_4: -2i_{45} - 2 + 2i_{41} = 0$ $L_4: -i_{45} + 0 + i_{41} = 1$

$L_5: 2i_{13} + 2i_{35} - 2i_{15} = 0$ $L_5: i_{13} + i_{35} - i_{15} = 0$

$L_6: 2i_{24} + 2i_{45} - 2i_{25} = 0$ $L_6: i_{24} + i_{45} - i_{25} = 0$

b) KVL

@L1 $\sum (i_{12} + i_{13} - i_{41} + i_{12} - i_{23} - i_{24}) = 0$

@L2 $\sum (i_{23} + i_{24} - i_{12} + i_{23} + i_{35} - i_{34}) = 0$

@L3 $\sum (i_{34} - i_{13} - i_{23} + i_{34} + i_{24} + i_{24} - i_{41}) = 0$

@L4 $\sum (i_{41} - i_{34} - i_{24} + i_{41} - i_{12} - i_{13}) = 1$

@L5 $\sum (i_{13} + i_{35} + i_{23} - i_{34} + i_{12} + i_{13} - i_{41}) = 0$

@L6 $\sum (i_{24} + i_{34} + i_{24} - i_{41} + i_{23} + i_{24} - i_{12}) = 0$

c)

$$\begin{bmatrix} i_{12} & i_{23} & i_{34} & i_{41} & i_{13} & i_{24} \\ 3 & -1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{12} \\ i_{23} \\ i_{34} \\ i_{41} \\ i_{13} \\ i_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$


d)

$$\begin{aligned} i_{12} &= 1/3 \\ i_{23} &= 0 \\ i_{34} &= 1/3 \\ i_{41} &= 2 \\ i_{13} &= 1/3 \\ i_{24} &= 1/3 \end{aligned}$$

2.4 3.5 / 4


✓ - 0.5 pts *partially wrong answer*

③ Superposition

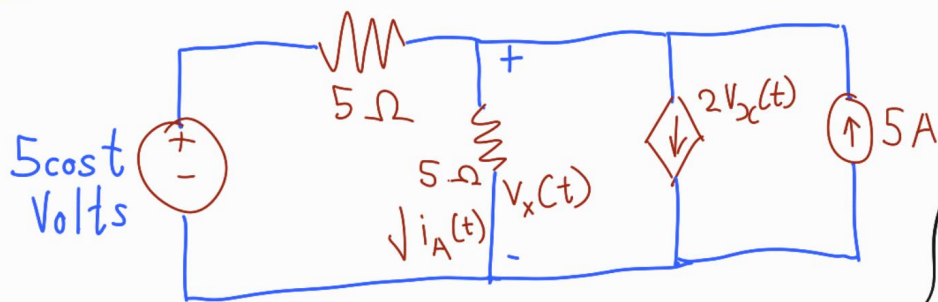

Using Superposition:

Replacing Voltage Source:

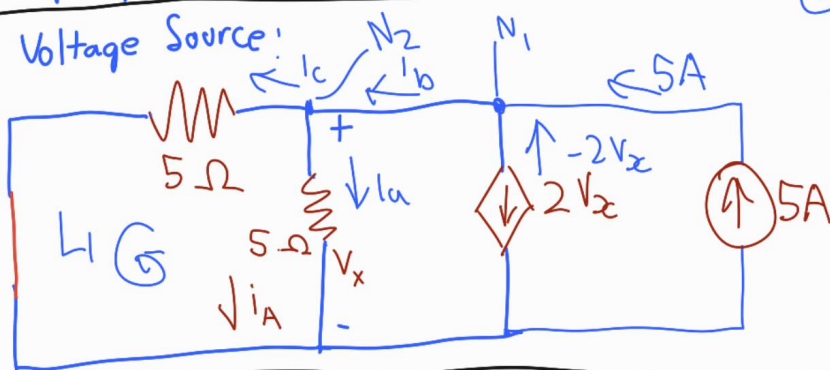

$$5 - 2x = I_b = I_c + I_a$$

$$@ N_1: -5I_c + 5I_a = 0$$

$$@ N_2: I_c = I_a = \frac{I_b}{2}$$


$$@ N_1: V_x = 5I_a = 5I_b/2$$

$$\therefore 5 - 2V_x = \frac{2}{5} V_x$$

$$25 = 10V_x + 2V_x = 12V_x$$

$$V_x = \frac{25}{12} \therefore I_a = \frac{V_x}{5} = \frac{5}{12} A$$

Replacing current Source:

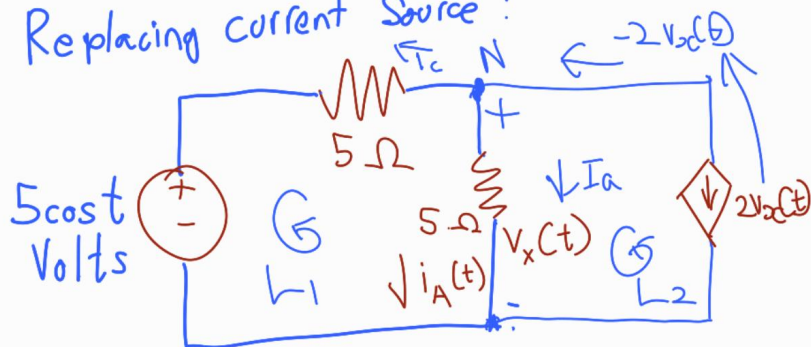

$$@ N_1: -5\cos(t) + 5I_a(t) - 5I_c(t) = 0$$

$$@ N_2: -2V_x(t) = I_a(t) + I_c(t)$$

$$@ N_2: V_x(t) = 5I_a(t)$$

$$\therefore I_c(t) = -2V_x(t) - I_a(t)$$

$$\therefore -5\cos(t) + 5I_a(t) + 10V_x(t) + 5I_a(t) = 0$$

$$\therefore 5\cos(t) = 12V_x(t)$$

$$\therefore V_x(t) = \frac{5}{12} \cos(t)$$



Summing up,

$$V_x(t) = \boxed{\frac{5\cos(t) + 25}{12}}$$

3 15 / 15

✓ - 0 pts Correct


4)

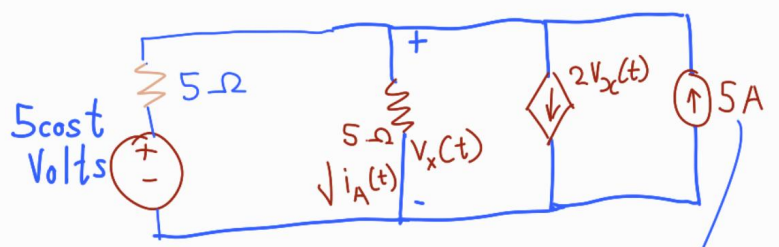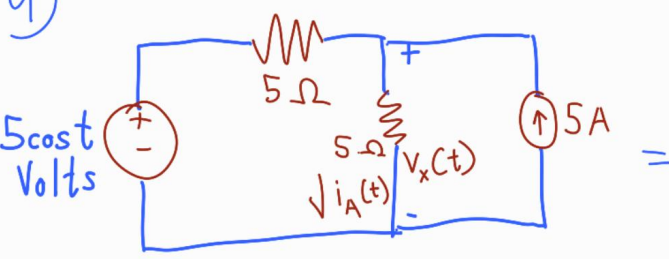

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5\cos t}{5} = \cos t$$

$$\therefore I_s = I + 5$$

$$= \cos t + 5$$

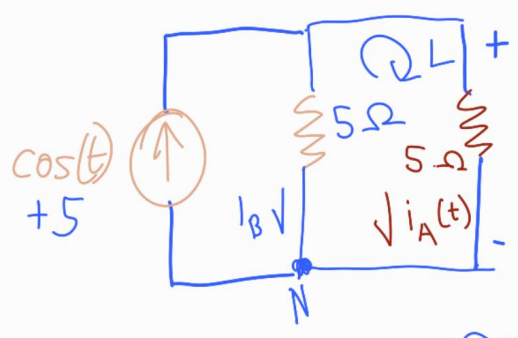

@ N KCL: $\cos t + 5 = I_a + I_b$

@ L KVL: $I_a = I_b$

Current divider
also works out


$$\therefore \cos t + 5 = 2I_a$$

$$\therefore I_a = \frac{\cos t + 5}{2}$$

4 10 / 10

✓ - 0 pts Correct

5) Norton:

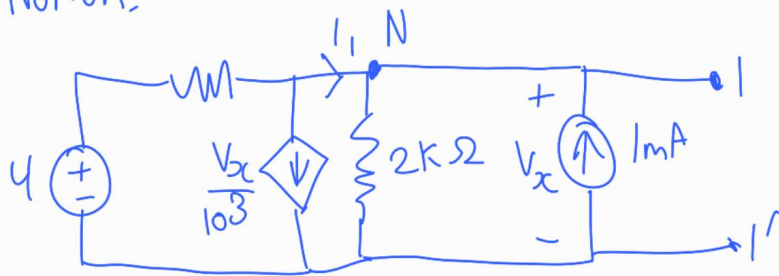

a)

Open Circuit

$$I_1 = \frac{4 - V_x}{2000} - \frac{V_x}{1000} = \frac{4 - 3V_x}{2000}$$

$$I_1 = \frac{V_x}{2000} - \frac{1}{1000} = \frac{V_x - 2}{2000}$$


$$\therefore V_x - 2 = 4 - 3V_x$$

$$\therefore 4V_x = 6 \quad \therefore V_x = \frac{3}{2}$$

$$\therefore R = \frac{V}{I} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1000}{\cancel{x}}$$


$$= 500 \Omega$$

Short Circuit:

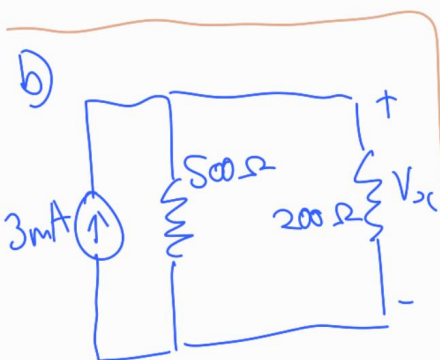


$$R_{eq} = \frac{200 \cdot 500}{200 + 500} = 1000/7 \Omega$$
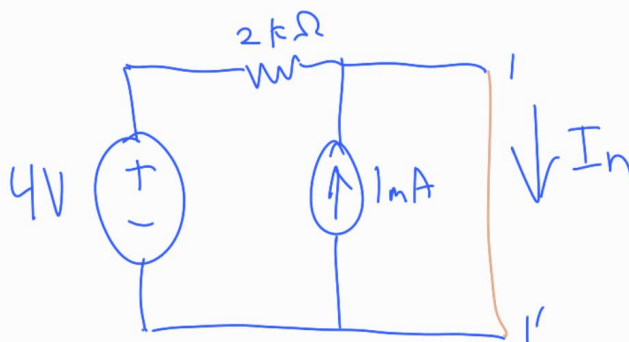
$$\therefore V_x = \frac{1000}{7} \cdot 3 = \frac{3000}{7} V$$



$$\therefore I_n = \frac{4}{2000} + \frac{1}{1000} = 3 \text{ mA}$$


\therefore Norton Eq:

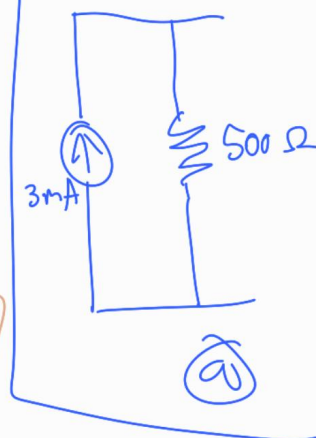

5.1 10 / 10

✓ - 0 pts Correct

5) Norton:

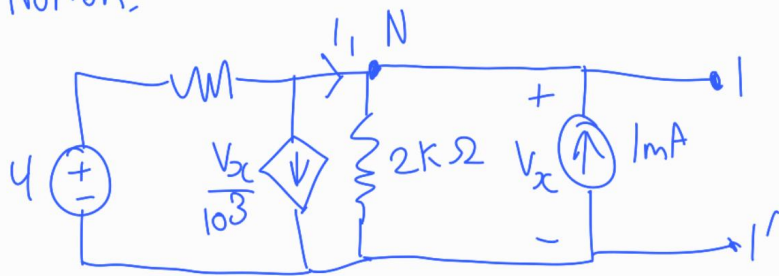

a)

Open Circuit

$$I_1 = \frac{4 - V_x}{2000} - \frac{V_x}{1000} = \frac{4 - 3V_x}{2000}$$

$$I_1 = \frac{V_x}{2000} - \frac{1}{1000} = \frac{V_x - 2}{2000}$$


$$\therefore V_x - 2 = 4 - 3V_x$$

$$\therefore 4V_x = 6 \quad \therefore V_x = \frac{3}{2}$$

$$\therefore R = \frac{V}{I} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1000}{\cancel{x}}$$


$$= 500 \Omega$$

Short Circuit:

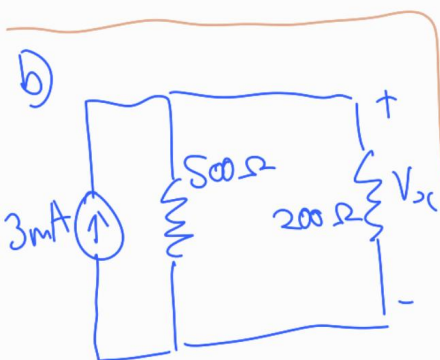

$$R_{eq} = \frac{200 \cdot 500}{200 + 500} = 1000/7 \Omega$$
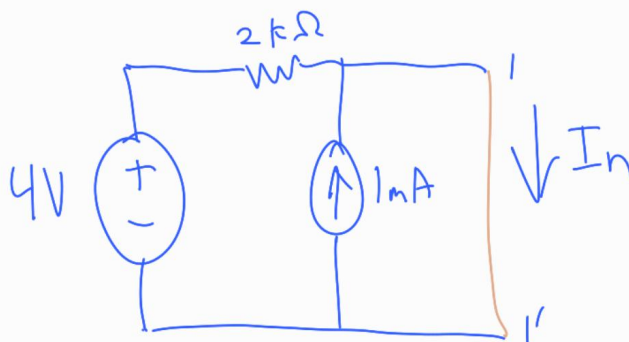
$$\therefore V_x = \frac{1000}{7} \cdot 3 = \frac{3000}{7} V$$



$$\therefore I_n = \frac{4}{2000} + \frac{1}{1000} = 3 \text{ mA}$$


\therefore Norton Eq:



5.2 10 / 10

✓ - 0 pts Correct

6) Wheatstone Bridge

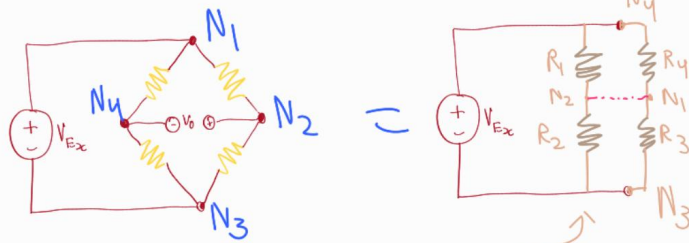


Short Circuit:
$$R_{Th} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R_1 R_4 (R_2 + R_3) + R_2 R_3 (R_1 + R_4)}{(R_1 + R_4)(R_2 + R_3)}$$

Open Circuit:

$$V_{Th} = V_0 = V_{N1} - V_{N2} = V_{ex} \frac{R_3}{R_3 + R_4} - V_{ex} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


Thevenin Eq:

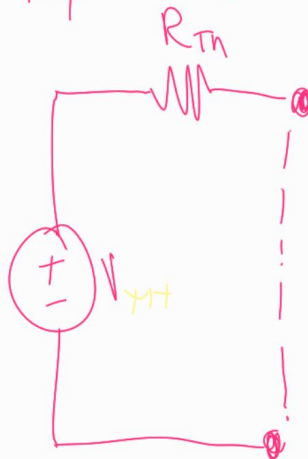

6.1 5 / 5

✓ - 0 pts Correct

6) Wheatstone Bridge

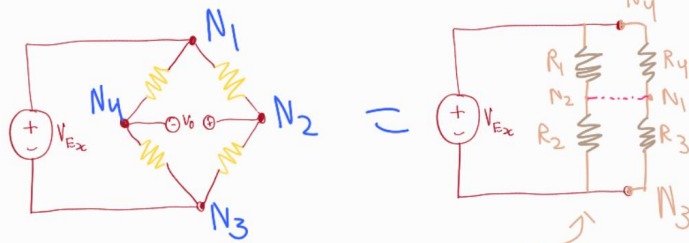


Short Circuit:
$$R_{Th} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R_1 R_4 (R_2 + R_3) + R_2 R_3 (R_1 + R_4)}{(R_1 + R_4)(R_2 + R_3)}$$

Open Circuit:

$$V_{Th} = V_0 = V_{N1} - V_{N2} = V_{ex} \frac{R_3}{R_3 + R_4} - V_{ex} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


Thevenin Eq:

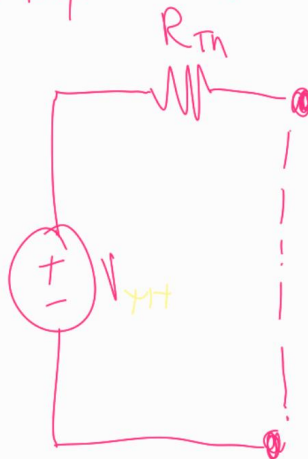

6.2 4 / 5

✓ - 1 pts wrong R

6) Wheatstone Bridge

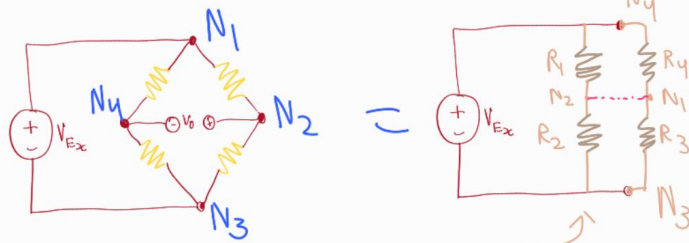


Short Circuit: $R_{Th} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R_1 R_4 (R_2 + R_3) + R_2 R_3 (R_1 + R_4)}{(R_1 + R_4)(R_2 + R_3)}$

Open Circuit:

$$V_{Th} = V_0 = V_{N1} - V_{N2} = V_{ex} \frac{R_3}{R_3 + R_4} - V_{ex} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Thevenin Eq:

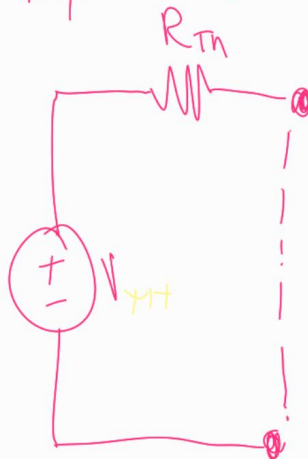

6.3 5 / 5

✓ - 0 pts Correct