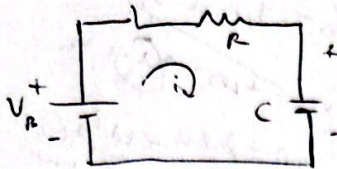


Ans. 1



$$V_B = 100V$$

$$R = 1000\Omega, C = 1\mu F$$

$$i(0^+) = \frac{V_B}{R} \Rightarrow 0.1A$$

$$V_B = iR + V_C$$

$$V_C = \int \frac{i}{C} dt$$

differentiate $V_B = iR + \int \frac{i}{C} dt$


$$\frac{dV_C}{dt} = R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C}$$

$$\Rightarrow \frac{di}{dt} = -\frac{i}{RC} \Rightarrow \frac{-0.1}{1m} \Rightarrow -100$$

Again differentiate $0 = R \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{di}{dt} \frac{1}{C}$

$$\Rightarrow \frac{d^2 i}{dt^2} = -\frac{di}{dt} \frac{1}{RC} \Rightarrow +100,000$$

Ans. 2

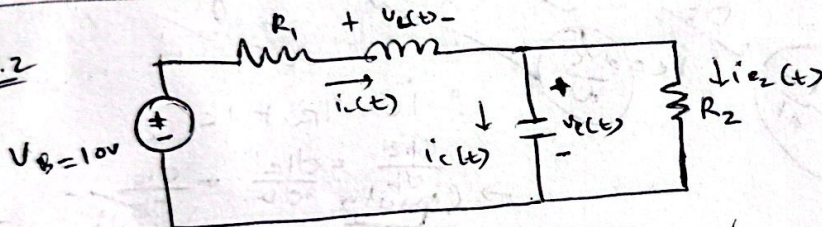

$$V_C(0^-) \Rightarrow 1V$$

$$i_L(0^-) \Rightarrow 2A$$

$$R_1 = R_2 = 2\Omega$$

$$i_{R_2}(t=0^+) \Rightarrow \frac{V_C(0^+)}{R_2} \Rightarrow 0.5A$$

$$i_C(t=0^+) = 2 - 0.5 \Rightarrow 1.5A$$

$$V_B = i_L R_1 + V_L + V_C$$

$$10 \Rightarrow 2 \times 2 + V_L + 1$$

$$V_L = 5V$$

$$i_C(0^+) = \frac{dV_C}{dt}$$

$$\frac{i_C(0^+)}{C} \Rightarrow \frac{dV_C}{dt}$$

$$\frac{1.5}{1} = \frac{dV_C}{dt}$$

$$V_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{5}{L} = \frac{di_L}{dt}$$

$$V_B = i_L R_1 + L \frac{di_L}{dt} + V_C \rightarrow KVL$$

$$\frac{dV_B}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{di_L}{dt} R_1 + L \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{dV_C}{dt}$$

$$L \frac{d^2 i_L}{dt^2} = -\frac{dV_C}{dt} - R_1 \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} = -\frac{1}{L} \left(\frac{1.5}{C} + \frac{5R_1}{L} \right)$$

$$i_L = i_C + i_R \rightarrow KCL$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{dV_C}{dt} + \frac{V_C}{R_2}$$

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} = C \frac{d^2 V_C}{dt^2} + \frac{dV_C}{dt} \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{C} \left(\frac{5}{L} - \frac{1.5}{C R_2} \right) \Rightarrow \frac{d^2 V_C}{dt^2}$$