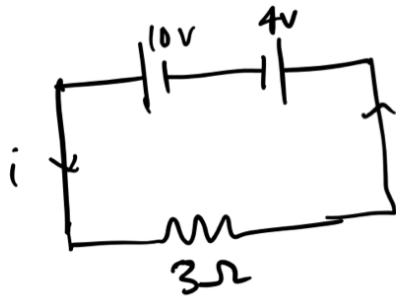


Ans. 1)



$$i = \frac{10-4}{3} = 2A$$


$$\text{power} = V \cdot I = i^2 R = \frac{V^2}{R}$$

a) Power supplied by 10V battery $\Rightarrow 10 \times 2 = 20W$

b) Power absorbed by 4V battery $\Rightarrow 4 \times 2 = 8W$

c) Power dissipated in 3Ω resistor $\Rightarrow i^2 R \Rightarrow 4 \times 3 = 12W$

Ans. 2

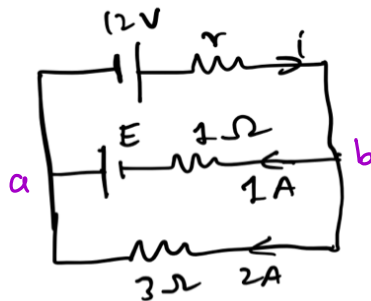

$$i = 1 + 2 = 3A$$

$$V_{ab} = -12 + ir = E - 1 = -6$$

$$E - 1 = -6 ; \underline{E = -5V}$$




$$-12 + ir = -6$$

$$i = 3A ; -12 + 3r = -6 ; 3r = 6 ; \underline{r = 2\Omega}$$

Power supplied by 12V battery $\Rightarrow 12 \times 3 = 36W$

power dissipated in the 3Ω resistor $\Rightarrow i^2 R \Rightarrow 2^2 \times 3 \Rightarrow 12W$



Ans. 3

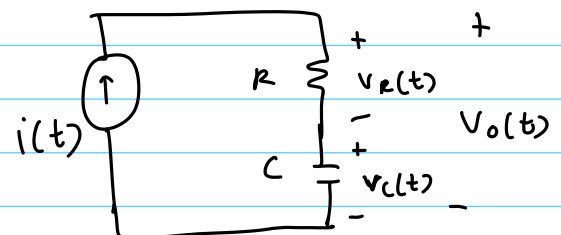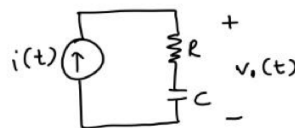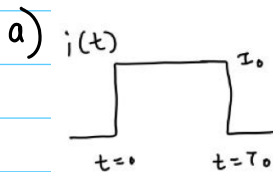

For a capacitor $I = C \frac{dv}{dt}$


$$V = \int \frac{I}{C} dt ;$$

$$V_o(t) = V_c(t) + V_R(t)$$

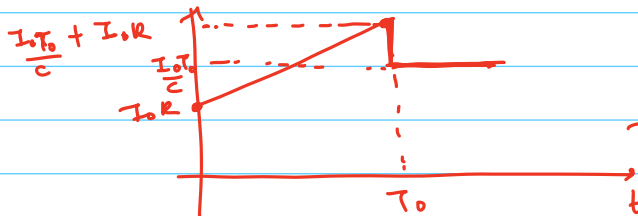
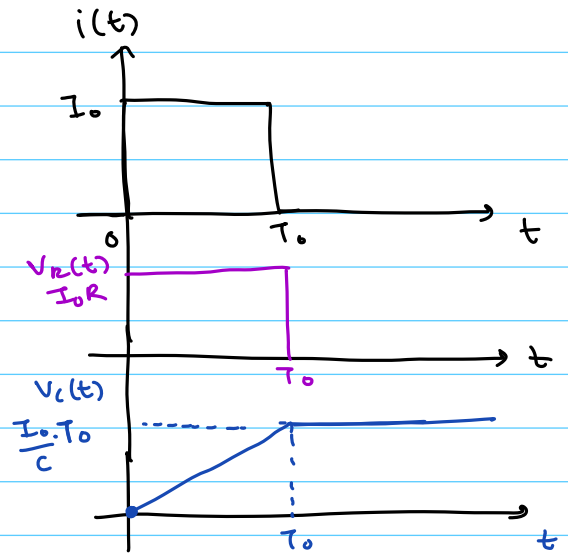


Assuming $\frac{I_0 T_0}{C} > I_0 R$

else if $\frac{I_0 T_0}{C} < I_0 R$

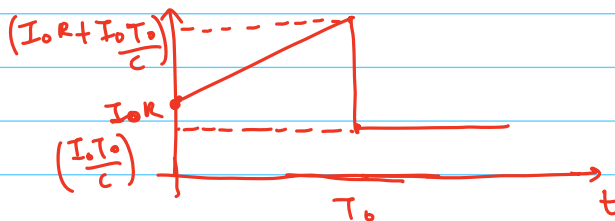


b)

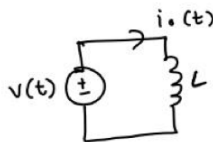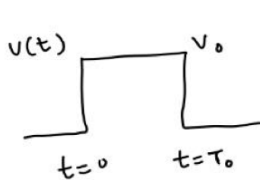

$$V = L \frac{di}{dt}$$

$$i = \int \frac{v}{L} dt$$

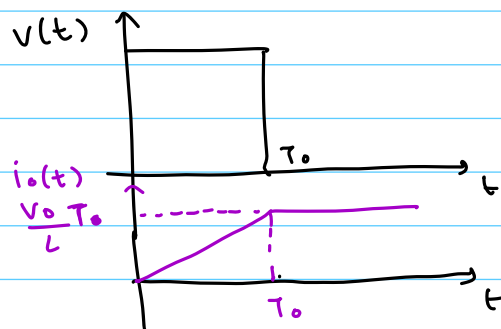


Ans.4

$$\text{Bulb 1} \rightarrow (P_1, V) \rightarrow \text{Resistance} = \frac{V^2}{P_1}$$

$$\text{Bulb 2} \rightarrow (P_2, V) \rightarrow \text{Resistance} = \frac{V^2}{P_2}$$

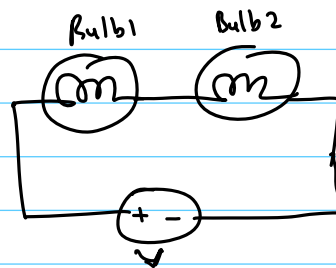a) In series:- resistances add


$$R_{\text{eff}} \Rightarrow \frac{V^2}{P_1} + \frac{V^2}{P_2}$$



$$\text{Power consumed} \Rightarrow \frac{V^2}{R_{\text{eff}}} \Rightarrow \frac{V^2}{\frac{V^2}{P_1} + \frac{V^2}{P_2}} \Rightarrow \frac{P_1 P_2}{P_1 + P_2}$$

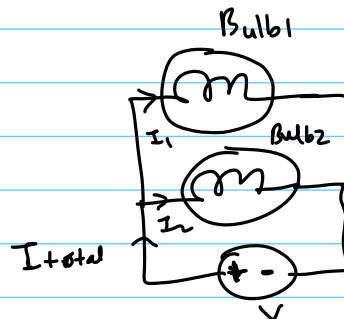b) In parallel:- currents add

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 = \frac{P_1}{V} + \frac{P_2}{V}$$



$$\text{power consumed} \Rightarrow V \cdot I_{\text{total}} \Rightarrow V \cdot \left[\frac{P_1}{V} + \frac{P_2}{V} \right] = P_1 + P_2$$

Ans.5

a) In series

$$R_{\text{series}} \Rightarrow R_{10} (1 + \alpha_1 T) + R_{20} (1 + \alpha_2 T)$$

$$\Rightarrow R_{10} + R_{20} + R_{10} \alpha_1 T + R_{20} \alpha_2 T$$

$$\Rightarrow R_{10} + R_{20} \left[1 + \frac{R_{10} \alpha_1 T + R_{20} \alpha_2 T}{R_{10} + R_{20}} \right]$$

$$\text{effective temp coeff.} \Rightarrow \frac{R_{10} \alpha_1 + R_{20} \alpha_2}{R_{10} + R_{20}}$$

b) In parallel, let effective resistance be

$$R_{\text{par}}(T) = R_{\text{par}0}(1 + \alpha_{\text{par}}T)$$

$$\frac{1}{R_{\text{par}0}(1 + \alpha_{\text{par}}T)} = \frac{1}{R_{10}(1 + \alpha_1 T)} + \frac{1}{R_{20}(1 + \alpha_2 T)}$$

Using binomial expansion, assuming $|\alpha T| \ll 1$

$$\frac{1 - \alpha_{\text{par}}T}{R_{\text{par}0}} = \frac{1 - \alpha_1 T}{R_{10}} + \frac{1 - \alpha_2 T}{R_{20}}$$

$$\frac{1}{R_{\text{par}0}} - \frac{\alpha_{\text{par}}T}{R_{\text{par}0}} = \frac{1}{R_{10}} + \frac{1}{R_{20}} - \left(\frac{\alpha_1 T}{R_{10}} + \frac{\alpha_2 T}{R_{20}} \right)$$


$$\text{We know that } R_{\text{par}0} = \frac{R_{10} R_{20}}{R_{10} + R_{20}}$$

$$\frac{\alpha_{\text{par}}T}{R_{10} R_{20}} (R_{10} + R_{20}) = \frac{\alpha_1 T \cdot R_{20} + \alpha_2 T R_{10}}{R_{10} \cdot R_{20}}$$

$$\boxed{\alpha_{\text{par}} \Rightarrow \frac{\alpha_1 R_{20} + \alpha_2 R_{10}}{R_{10} + R_{20}}}$$

Ans. 6

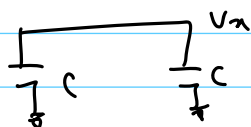1) $\frac{1}{I} C^+ V_0$ $Q_{\text{initial}} = CV_0$



Assuming the potential after closing the switch is V_x .

From charge conservation

$$v_0 = 2v_x ; \quad \boxed{v_x = \frac{v_0}{2}}$$

$$2) \quad \text{Initial energy} = \frac{1}{2} v_0^2$$

$$\text{Final energy} \Rightarrow 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{v_0}{2} \right)^2 \Rightarrow \frac{1}{4} v_0^2$$

$$\boxed{\text{Energy lost} \Rightarrow \frac{1}{2} v_0^2 - \frac{1}{4} v_0^2 = \frac{1}{4} v_0^2}$$