
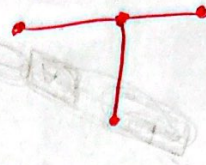


Q1

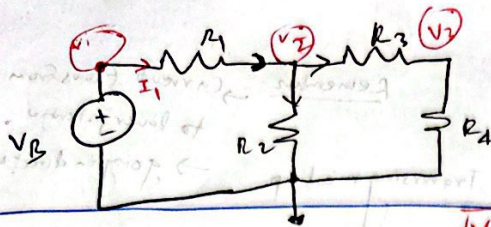

$(n-1) = 3$

$V_1 = V_B$  — (1)

(A)

$\frac{V_1 - V_2}{R_1} = \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_2 - V_3}{R_3}$

$\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_1} = \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_2 - V_3}{R_3}$

$\frac{V_1 - V_2}{R_1} = \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_2 - V_3}{R_3}$

$\frac{V_1}{R_1} + V_2 \left( -\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) + \frac{V_3}{R_3} = 0$  — (2)

$\frac{V_2 - V_3}{R_3} = \frac{V_3}{R_4}$

$\frac{V_2}{R_3} + V_3 \left( -\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} \right) = 0$  — (3)

$AX = B$

$X = A^{-1}B$



Voltage  $\Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{R_1} & -\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) & \frac{1}{R_3} \\ 0 & \frac{1}{R_3} & -\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_B \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matlab/Octave

Q2

$\Rightarrow$  No ground here

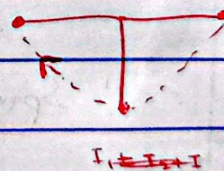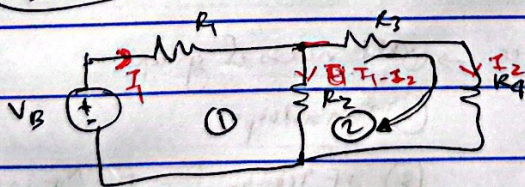

$b = (np)$

$s = (n-1) \Rightarrow 2$

$I_1 = I_2 = I$

Loop 1

$V_B - I_1 R_1 - (I_1 - I_2) R_2 = 0$

$V_B = I_1 (R_1 + R_2) - I_2 R_2$  — (1)



#(2)

~~-(I\_1 - I\_2)R\_3~~ Loop ①


$$-I_2 R_3 - I_2 R_4 + (I_1 - I_2) R_2 = 0$$

$$I_1 R_2 + I_2 (-R_2 - R_4 - R_3) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Units

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ R_2 & -(R_2 + R_3 + R_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_B \\ 0 \end{bmatrix}$$

Q2.

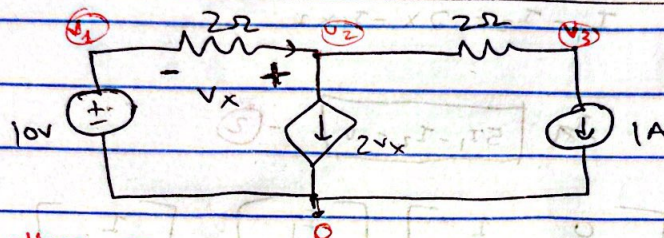

Voltage  $\Rightarrow$

$$V_1 = 10V \quad \text{--- (1)}$$

$$V_x \Rightarrow V_2 - 10$$

Node ② :-

$$\frac{10 - V_2}{2} = 2V_x + \frac{V_2 - V_3}{2}$$

$$\frac{10 - V_2}{2} = 2(V_2 - 10) + \frac{V_2 - V_3}{2}$$

$$5 - \frac{V_2}{2} = 2V_2 - 20 + \frac{V_2 - V_3}{2}$$

$$25 \Rightarrow \frac{3V_2 - V_3}{2} \quad \text{--- (2)}$$


Node ③ :-  $\frac{V_2 - V_3}{2} = 1A$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 25 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = 10, V_2 = 48/5, V_3 = 38/5$$



Current :-

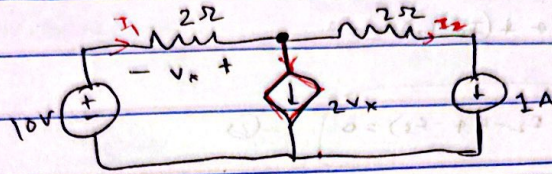

$$I_2 = 1A \quad \text{--- (1)}$$

Using components

laws wherever

current sources are there.

$$I_1 - I_2 = 2V_x \quad \text{--- (2)}$$

$$V_x = -I_1 \times 2$$


$$I_1 - I_2 = 2 \times -I_1 \times 2$$

$$5I_1 - I_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = \frac{1A}{5}$$

Ans3.

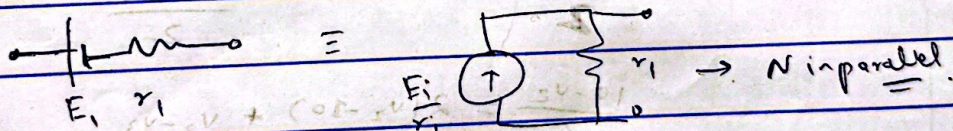

effective current  $\Rightarrow \sum_{i=1}^N \left( \frac{E_i}{r_i} \right) \rightarrow$  eq<sup>n</sup> resistance  $\Rightarrow \frac{1}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{r_i}}$

$$V_{\text{effective}} = \sum_{i=1}^N \left( \frac{E_i}{r_i} \right) \times \frac{1}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{r_i}}$$