

# 23W-EC ENGR-10-LEC-1 HW4

SANJIT SARDA

TOTAL POINTS

**93 / 95**

## QUESTION 1

20 pts

1.1 **a 2 / 2**

✓ - **0 pts** Correct

1.2 **b 12 / 12**

✓ - **0 pts** Correct

- **5 pts** wrong expression

- **2 pts**  $k_1 = 2$

- **2 pts**  $k_2 = -4$

- **2 pts**  $k_3 = 0$

1.3 **C 6 / 6**

✓ - **0 pts** Correct

- **3 pts** wrong expression

- **2 pts**  $k_1 = 1$

- **2 pts**  $k_2 = 2$

- **2 pts**  $k_3 = 1$

## QUESTION 2

20 pts

2.1 **a 2 / 2**

✓ - **0 pts** Correct

2.2 **b 12 / 12**

✓ - **0 pts** Correct

- **5 pts** wrong expression

- **2 pts**  $k_1 = 0$

- **2 pts**  $k_2 = -2 \cdot 10^{-3}$

- **2 pts**  $k_3 = 0$

- **12 pts** no answer

2.3 **C 6 / 6**

✓ - **0 pts** Correct

- **3 pts** wrong expression

- **6 pts** no answer

## QUESTION 3

15 pts

3.1 **a 3 / 3**

✓ - **0 pts** Correct

- **3 pts** missing/wrong

3.2 **b 2 / 2**

✓ - **0 pts** Correct

- **0.5 pts** answer should be  $1/8$  or  $0.125$

- **2 pts** did not answer

3.3 **C 7 / 7**

✓ - **0 pts** Correct

- **1.5 pts**  $A = 1$

- **1.5 pts**  $B = -0.378$

- **7 pts** wrong or missing

- **1.5 pts**  $C = 0$

3.4 d 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong or missing

QUESTION 4

15 pts

4.1 a 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong or missing

4.2 b 4 / 4

✓ - 0 pts Correct

- 2 pts wrong

- 4 pts missing

4.3 c 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong or missing

4.4 d 5 / 5

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong expression

- 1 pts  $A = 2$

- 1 pts  $B = 1$

- 1 pts  $k = 0$

- 5 pts missing

QUESTION 5

5 8 / 10

- 0 pts Correct

✓ - 2 pts  $B = 0.4322$

- 2 pts  $\phi = -\tan^{-1}(46/5)$  or  $= -1.463$

- 5 pts wrong

- 10 pts missing

QUESTION 6

15 pts

6.1 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts missing or incorrect

6.2 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts missing or incorrect

6.3 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong or missing

6.4 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts missing or incorrect

6.5 3 / 3


✓ - 0 pts Correct

- 3 pts missing or incorrect

# ECE 10 HW4

$$I_L(0+) = I_L(0-) = 2A$$

①

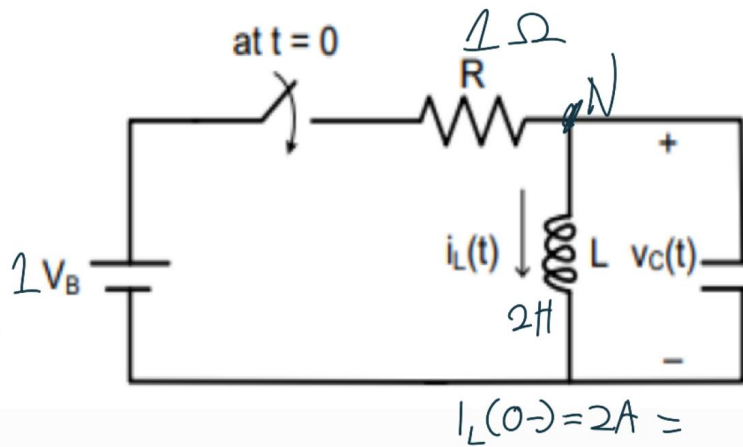

$$V_C(0+) = V_C(0-) = 2V$$

$$V_C'(0+) = \left( \frac{V_B - V_C(0+)}{R} - I_L(0+) \right)$$

$$\therefore V_C'(0+) = \left( \frac{1 - 2}{1} - 2 \right) \cdot 2 = -6V$$

$$v = L i_L' \quad \therefore i_L = \frac{1}{L} \int v$$

@ N  $\frac{V_B - V_C}{R} = I_L + C V_C'$

$$\therefore V_B - V_C = \frac{R}{L} \int v + R C V_C'$$

③  $I_L(t) = \frac{V_B - V_C}{R} - C V_C'$

$$\therefore 0 = V_C' + \frac{R}{L} V + R C V_C''$$

$$\therefore I_L(t) = 1 + (4t - 2)e^{-t} + 2(6 - 4t)e^{-t} = (2t + 1)e^{-t} + 1$$

$$\therefore V_C'' + \frac{V_C'}{RC} + \frac{V_C}{LC} = 0$$

$$\therefore V_C'' + 2V_C' + V_C = 0$$

$$\therefore \omega_0^2 = 1, \quad 2\zeta\omega_0 = 2 \therefore \zeta = 1$$

@  $\zeta = 1 \therefore$  Critically damped

⑥  $V_C = (C_1 t + C_2) e^{-t}, \quad V_C(0) = 2V, \quad V_C'(0) = -6V/s$

$$\therefore V_C(0) = C_2 = 2$$

$$\therefore V_C'(0) = C_1 - C_2 = -6 \therefore C_1 = -4$$

$$\therefore V_C = (2 - 4t) e^{-t}$$


1.1 a 2 / 2

✓ - 0 pts Correct

# ECE 10 HW4

$$I_L(0+) = I_L(0-) = 2A$$

①

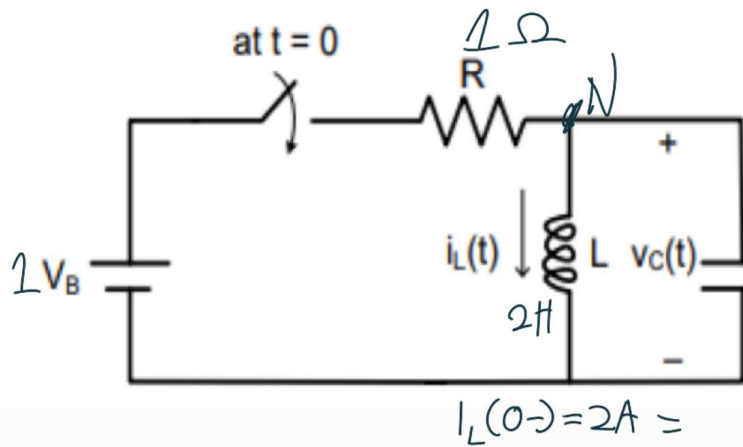

$$V_C(0+) = V_C(0-) = 2V$$

$$V_C'(0+) = \left( \frac{V_B - V_C(0+)}{R} - I_L(0+) \right)$$

$$\therefore V_C'(0+) = \left( 1 - 2 - \frac{1}{2} \right) \cdot 2 = -6V$$

$$v = L i_L' \quad \therefore i_L = \frac{1}{L} \int v$$

@ N  $\frac{V_B - V_C}{R} = I_L + C V_C'$

$$\therefore V_B - V_C = \frac{R}{L} \int v + R C V_C'$$

②  $I_L(t) = \frac{V_B - V_C}{R} - C V_C'$

$$\therefore 0 = V_C' + \frac{R}{L} V + R C V_C''$$

$$\therefore I_L(t) = 1 + (4t-2)e^{-t} + 2(6-4t)e^{-t} = (2t+1)e^{-t} + 1$$

$$\therefore V_C'' + \frac{V_C'}{RC} + \frac{V_C}{LC} = 0$$

$$\therefore V_C'' + 2V_C' + V_C = 0$$

$$\therefore \omega_0^2 = 1, \quad 2\zeta\omega_0 = 2 \therefore \zeta = 1$$

@  $\zeta = 1 \therefore$  Critically damped

③  $V_C = (C_1 t + C_2) e^{-t}, \quad V_C(0) = 2V, \quad V_C'(0) = -6V/s$

$$\therefore V_C(0) = C_2 = 2$$

$$\therefore V_C'(0) = C_1 - C_2 = -6 \therefore C_1 = -4$$

$$\therefore V_C = (2 - 4t) e^{-t}$$

1.2 b 12 / 12

✓ - 0 pts Correct

- 5 pts wrong expression

- 2 pts  $k_1 = 2$


- 2 pts  $k_2 = -4$

- 2 pts  $k_3 = 0$

# ECE 10 HW4

$$I_L(0+) = I_L(0-) = 2A$$

①

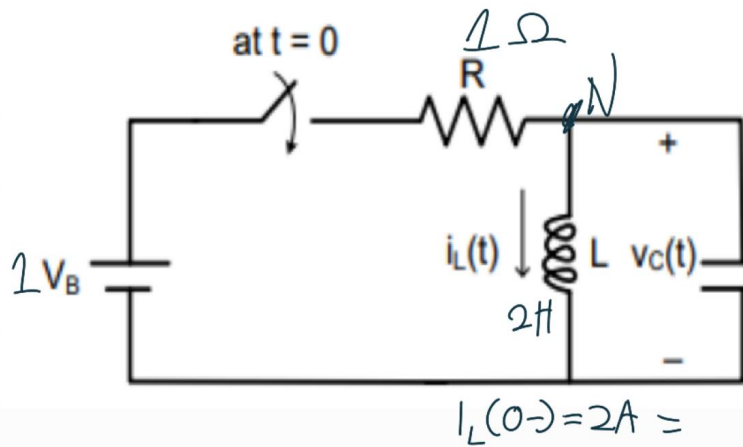

$$V_C(0+) = V_C(0-) = 2V$$

$$V_C'(0+) = \left( \frac{V_B - V_C(0+)}{R} - I_L(0+) \right)$$

$$\therefore V_C'(0+) = \left( \frac{1 - 2}{1} - 2 \right) \cdot 2 = -6V$$

$$V = L I_L' \quad \therefore I_L = \frac{1}{L} \int V$$

@ N  $\frac{V_B - V_C}{R} = I_L + C V_C'$

$$\therefore V_B - V_C = \frac{R}{L} \int V + R C V_C'$$

②  $I_L(t) = \frac{V_B - V_C}{R} - C V_C'$

$$\therefore 0 = V_C' + \frac{R}{L} V + R C V_C''$$

$$\therefore I_L(t) = 1 + (4t - 2)e^{-t} + 2(6 - 4t)e^{-t} = (2t + 1)e^{-t} + 1$$

$$\therefore V_C'' + \frac{V_C'}{RC} + \frac{V_C}{LC} = 0$$

$$\therefore V_C'' + 2V_C' + V_C = 0$$

$$\therefore \omega_0^2 = 1, \quad 2\zeta\omega_0 = 2 \therefore \zeta = 1$$

@  $\zeta = 1 \therefore$  Critically damped

③  $V_C = (C_1 t + C_2) e^{-t}, \quad V_C(0) = 2V, \quad V_C'(0) = -6V/s$

$$\therefore V_C(0) = C_2 = 2$$

$$\therefore V_C'(0) = C_1 - C_2 = -6 \therefore C_1 = -4$$

$$\therefore V_C = (2 - 4t) e^{-t}$$

1.3 C 6 / 6

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong expression


- 2 pts  $k_1 = 1$

- 2 pts  $k_2 = 2$

- 2 pts  $k_3 = 1$



②

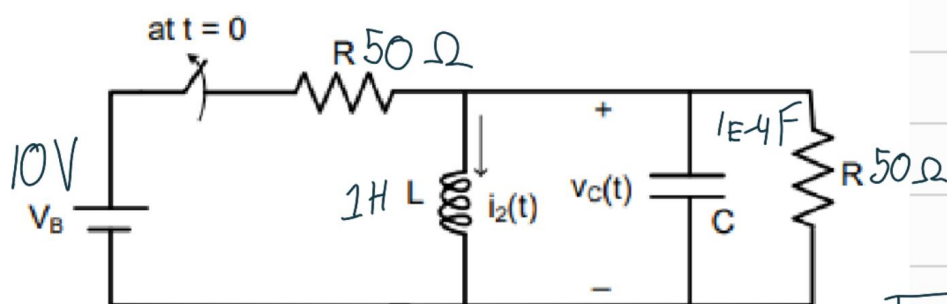


@  $t = 0^-$ ,  
 $i_2 = \frac{10}{50} = \boxed{\frac{1}{5} \text{ A}}$   
 $V_C = \boxed{0 \text{ V}}$

①  $V_C'' + \frac{1}{RC} V_C' + \frac{1}{LC} V_C = 0$   $\frac{V}{L} = i'$   
 $\omega_0 = (LC)^{-1/2}$ ,  $2\zeta\omega_0 = \frac{1}{RC} \rightarrow \zeta = \frac{\sqrt{LC}}{2RC}$   
 $\therefore \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 100$   $\zeta = \frac{1}{200 \cdot 50 \cdot 1E-4} = 1$

$\zeta = 1 \therefore$  it is critically damped

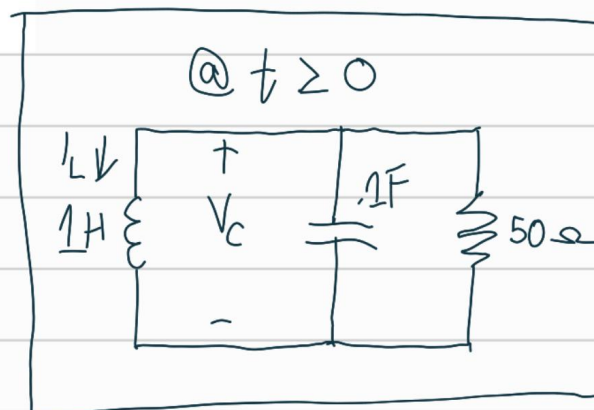②  $V_C'' + 200V_C' + \frac{V_C}{10000} = 0$   
 $V_C(t) = -2000t e^{-100t}$



$i = CV'$   $Li' = V$

$\frac{1}{L} \int V + CV_C' + \frac{V_C}{R} = 0$

$\therefore \frac{1}{LC} V + \cancel{V_C''} + \frac{V_C'}{RC} = 0$


$V_C'' + \frac{V_C'}{RC} + \frac{V_C}{LC} = 0$

③  $i_2 = \frac{1}{L} \int_0^t V_L + i_L(0^-) = \frac{1}{5} + -2000 \int_0^t t e^{-t} =$   
 $= -2000 \left( \frac{-t e^{-100t}}{100} - \frac{e^{-100t}}{10000} \Big|_0^t \right) + \frac{1}{5} = e^{-100t} \left( \frac{100t+1}{5} \right)$

2.1 a 2 / 2

✓ - 0 pts Correct

②

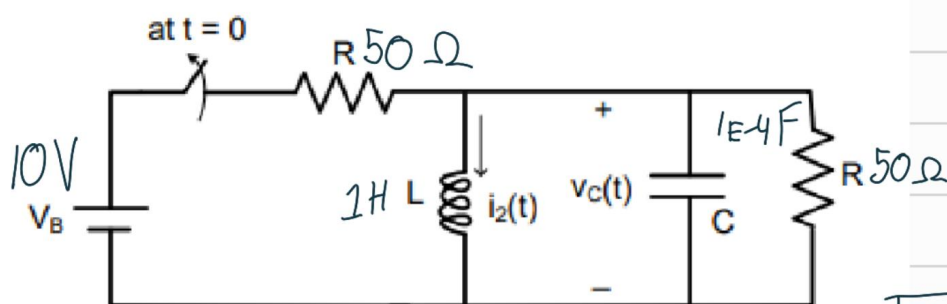


@  $t = 0^-$ ,  
 $i_2 = \frac{10}{50} = \boxed{\frac{1}{5} \text{ A}}$   
 $V_C = \boxed{0 \text{ V}}$

①  $V_C'' + \frac{1}{RC} V_C' + \frac{1}{LC} V_C = 0$   $\frac{V}{L} = i'$   
 $\omega_0 = (LC)^{-1/2}$ ,  $2\zeta\omega_0 = \frac{1}{RC} \rightarrow \zeta = \frac{\sqrt{LC}}{2RC}$   
 $\therefore \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 100$   $\zeta = \frac{1}{200 \cdot 50 \cdot 1E-4} = 1$

$\zeta = 1 \therefore$  it is critically damped

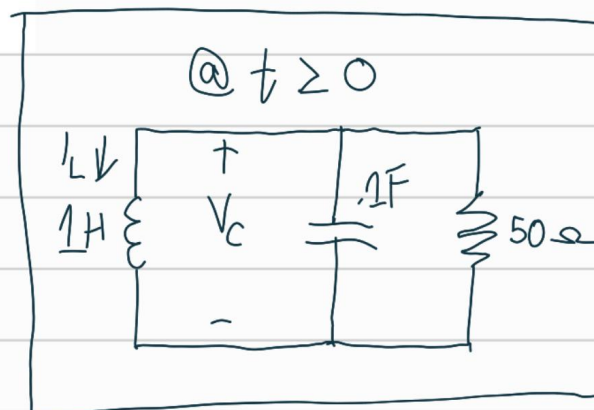②  $V_C'' + 200V_C' + \frac{V_C}{10000} = 0$   
 $V_C(t) = -2000t e^{-100t}$



$i = CV'$   $Li' = V$

$\frac{1}{L} \int V + CV_C' + \frac{V_C}{R} = 0$

$\therefore \frac{1}{LC} V + V_C'' + \frac{V_C'}{RC} = 0$

$V_C'' + \frac{V_C'}{RC} + \frac{V_C}{LC} = 0$

③  $i_2 = \frac{1}{L} \int_0^t V_L + i_L(0^-) = \frac{1}{5} + -2000 \int_0^t t e^{-t} =$   
 $= -2000 \left( \frac{-t e^{-100t}}{100} - \frac{e^{-100t}}{10000} \right) + \frac{1}{5} = e^{-100t} \left( \frac{100t+1}{5} \right)$

2.2 b 12 / 12

✓ - 0 pts Correct

- 5 pts wrong expression


- 2 pts  $k_1 = 0$

- 2 pts  $k_2 = -2 \cdot 10^{-3}$

- 2 pts  $k_3 = 0$

- 12 pts no answer

(2)

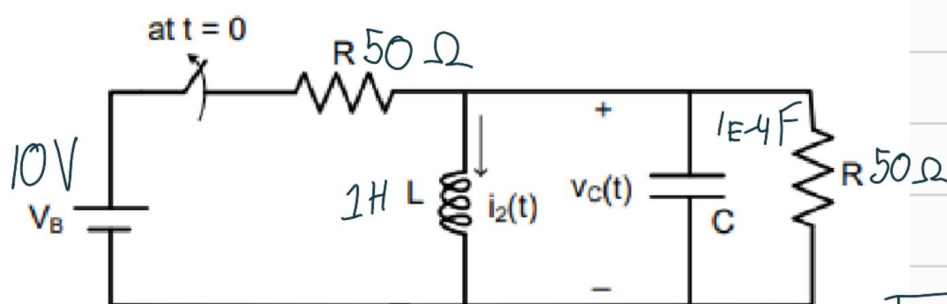


@  $t = 0^-$ ,  
 $i_2 = \frac{10}{50} = \boxed{\frac{1}{5} \text{ A}}$   
 $V_C = \boxed{0 \text{ V}}$

(a)  $V_C'' + \frac{1}{RC} V_C' + \frac{1}{LC} V_C = 0$   $\frac{V}{L} = i'$   
 $\omega_0 = (LC)^{-1/2}$ ,  $2\zeta\omega_0 = \frac{1}{RC} \rightarrow \zeta = \frac{\sqrt{LC}}{2RC}$   
 $\therefore \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 100$   $\zeta = \frac{1}{2 \cdot 50 \cdot 10^{-4}} = 1$

$\zeta = 1 \therefore$  it is critically damped

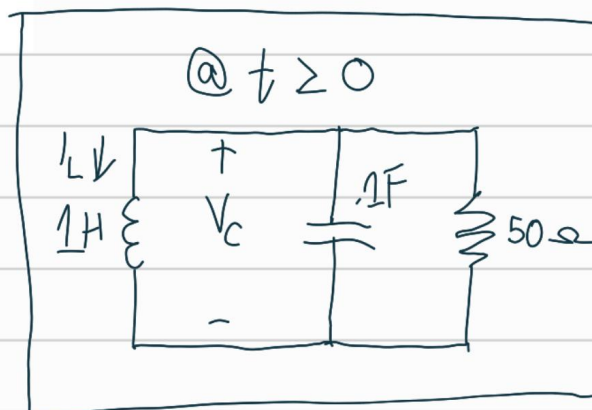(b)  $V_C'' + 200V_C' + \frac{V_C}{10000} = 0$   
 $V_C(t) = -2000t e^{-100t}$



$i = CV'$   $Li' = V$

$\frac{1}{L} \int V + CV_C' + \frac{V_C}{R} = 0$

$\therefore \frac{1}{LC} V + \cancel{V_C''} + \frac{V_C'}{RC} = 0$

$V_C'' + \frac{V_C'}{RC} + \frac{V_C}{LC} = 0$

(c)  $i_2 = \frac{1}{L} \int_0^t V_L + i_L(0^-) = \frac{1}{5} + -2000 \int_0^t t e^{-t} =$   
 $= -2000 \left( \frac{-t e^{-100t}}{100} - \frac{e^{-100t}}{10000} \Big|_0^t \right) + \frac{1}{5} = e^{-100t} \left( \frac{100t+1}{5} \right)$


2.3 C 6 / 6

✓ - 0 pts *Correct*

- 3 pts wrong expression

- 6 pts no answer

③

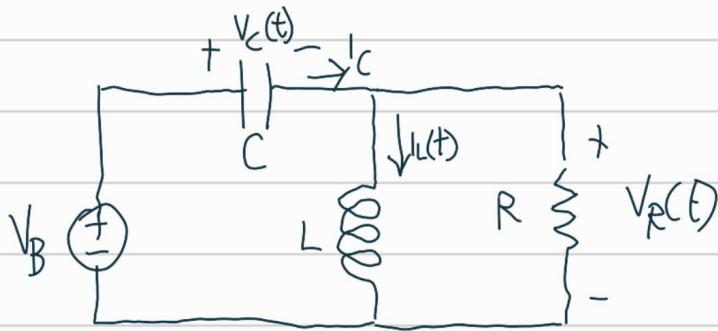

$$V_C(0^+) = 1V, V_R(0^+) = V_B - V_C(0^+) = 1V$$

$$L(0^+) = 1mA, V_R'(0^+) = 250000 \leftarrow$$

$$V_R' = -V_C' = -\frac{1}{C} i_C = -\frac{1}{C} 2mA$$

$$V_B = V_C + V_R \quad V_C = V_B - V_R, V_C' = -V_R'$$

$$CV_C' = I_L + \frac{V_R}{R}$$

$$V_C' = \frac{1}{LC} \int V_R + \frac{V_R}{RC}$$


$$-V_R' = \frac{1}{LC} \int V_R + \frac{V_R}{RC}$$

$$\therefore V_R'' + \frac{V_R'}{RC} + \frac{V_R}{LC} = 0$$

$$V_R'' + \frac{V_R'}{(8E-9) \cdot 1000} + \frac{V_R}{(5E-4)(8E-9)} = 0$$

a)  $V_R'' + 125000V_R' + (25E10)V_R = 0$

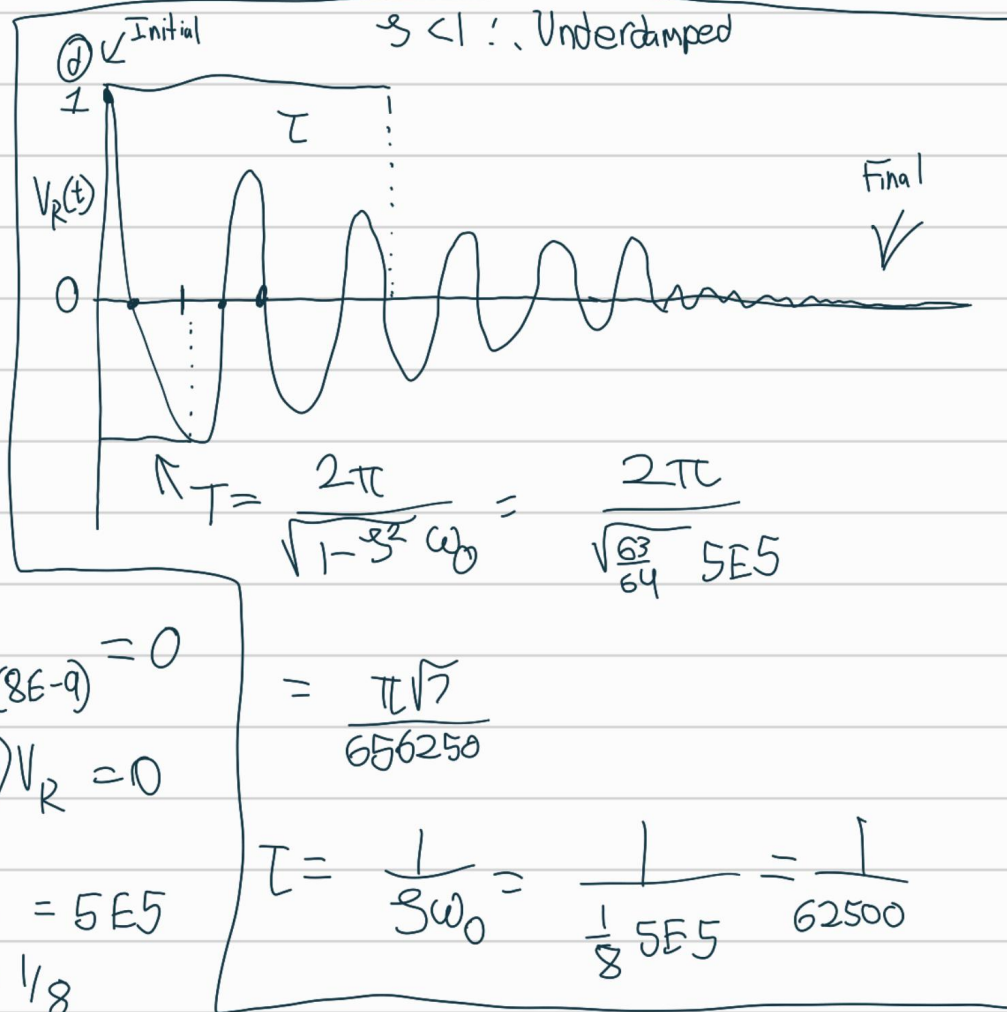b)  $\omega_0 = \sqrt{2.5E11} = 500000 = 5E5$   
 $2\gamma\omega_0 = 125000 \rightarrow \gamma = 1/8$



c)  $V_R(t) = C_1 e^{-62500t} \cos(187500t\sqrt{7}) + C_2 e^{-62500t} \sin(187500t\sqrt{7})$

$$V_R(0) = C_1 = 1, V_R'(0) = 250000 = 187500\sqrt{7} C_2 - 62500 \rightarrow C_2 = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

$$\therefore V_R(t) = e^{-62500t} \left( \cos(187500t\sqrt{7}) - \frac{\sqrt{7}}{7} \sin(187500t\sqrt{7}) \right)$$


3.1 a 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts missing/wrong



③

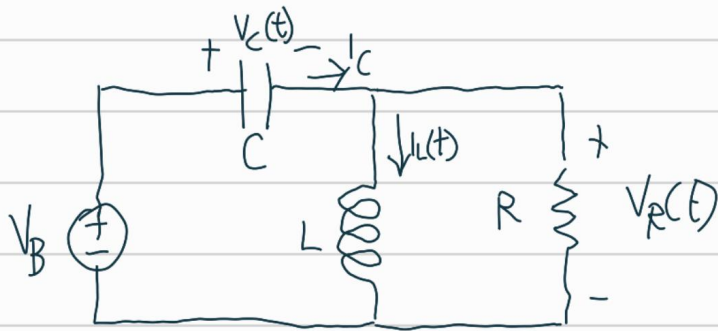

$$V_C(0^+) = 1V, V_R(0^+) = V_B - V_C(0^+) = 1V$$

$$L(0^+) = 1mA, V_R'(0^+) = 250000 \leftarrow$$

$$V_R' = -V_C' = -\frac{1}{C} i_C = -\frac{1}{C} 2mA$$

$$V_B = V_C + V_R \quad V_C = V_B - V_R, V_C' = -V_R'$$

$$CV_C' = I_L + \frac{V_R}{R}$$

$$V_C' = \frac{1}{LC} \int V_R + \frac{V_R}{RC}$$


$$-V_R' = \frac{1}{LC} \int V_R + \frac{V_R}{RC}$$

$$\therefore V_R'' + \frac{V_R'}{RC} + \frac{V_R}{LC} = 0$$

$$V_R'' + \frac{V_R'}{(8E-9) \cdot 1000} + \frac{V_R}{(5E-4)(8E-9)} = 0$$

a)  $V_R'' + 125000V_R' + (25E10)V_R = 0$

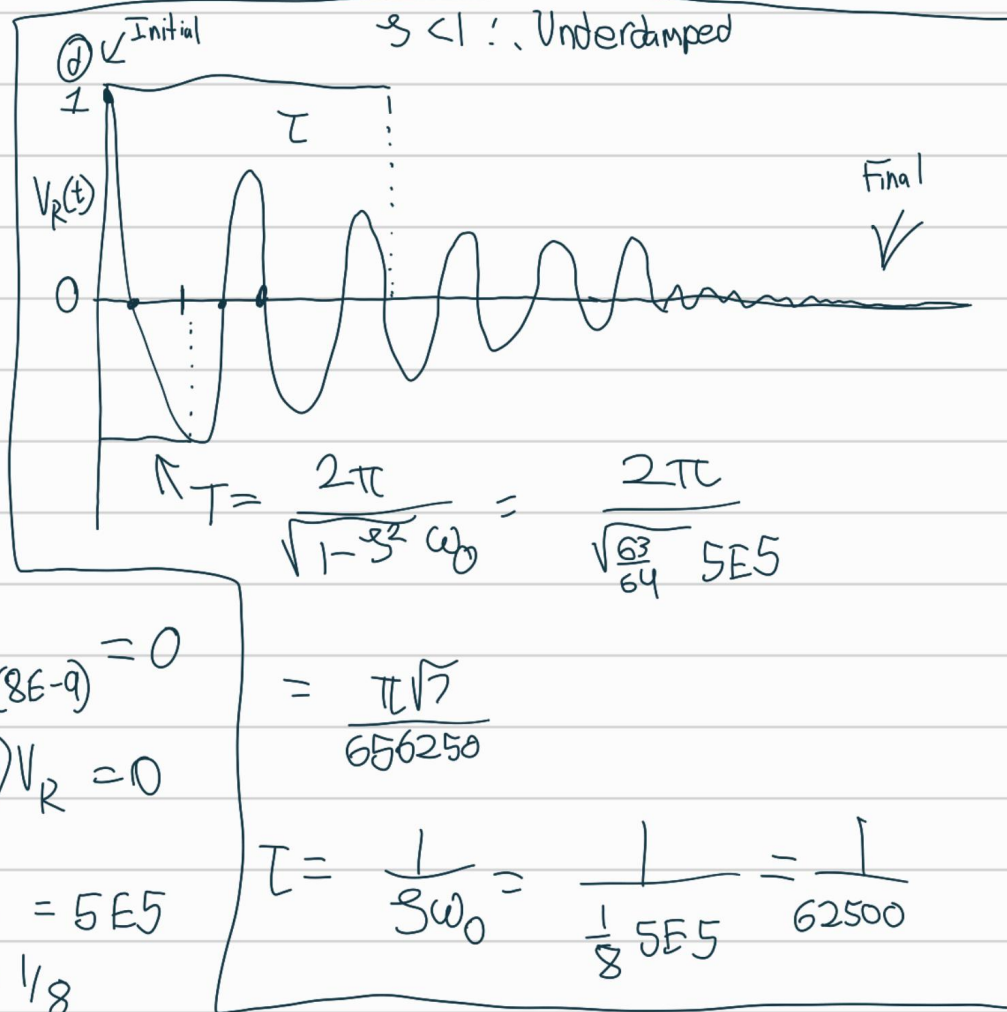b)  $\omega_0 = \sqrt{2.5E11} = 500000 = 5E5$   
 $2\gamma\omega_0 = 125000 \rightarrow \gamma = 1/8$



c)  $V_R(t) = C_1 e^{-62500t} \cos(187500t\sqrt{7}) + C_2 e^{-62500t} \sin(187500t\sqrt{7})$

$$V_R(0) = C_1 = 1, V_R'(0) = 250000 = 187500\sqrt{7} C_2 - 62500 \rightarrow C_2 = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

$$\therefore V_R(t) = e^{-62500t} \left( \cos(187500t\sqrt{7}) - \frac{\sqrt{7}}{7} \sin(187500t\sqrt{7}) \right)$$


3.2 b 2 / 2

✓ - 0 pts Correct

- 0.5 pts answer should be 1/8 or 0.125

- 2 pts did not answer

③

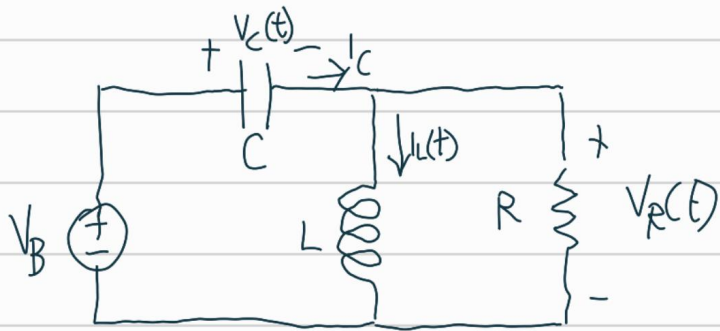

$$V_C(0^+) = 1V, V_R(0^+) = V_B - V_C(0^+) = 1V$$

$$L(0^+) = 1mA, V_R'(0^+) = 250000 \leftarrow$$

$$V_R' = -V_C' = -\frac{1}{C} i_C = -\frac{1}{C} 2mA$$

$$V_B = V_C + V_R \quad V_C = V_B - V_R, V_C' = -V_R'$$

$$CV_C' = I_L + \frac{V_R}{R}$$

$$V_C' = \frac{1}{LC} \int V_R + \frac{V_R}{RC}$$


$$-V_R' = \frac{1}{LC} \int V_R + \frac{V_R}{RC}$$

$$\therefore V_R'' + \frac{V_R'}{RC} + \frac{V_R}{LC} = 0$$

$$V_R'' + \frac{V_R'}{(8E-9) \cdot 1000} + \frac{V_R}{(5E-4)(8E-9)} = 0$$

a)  $V_R'' + 125000V_R' + (25E10)V_R = 0$

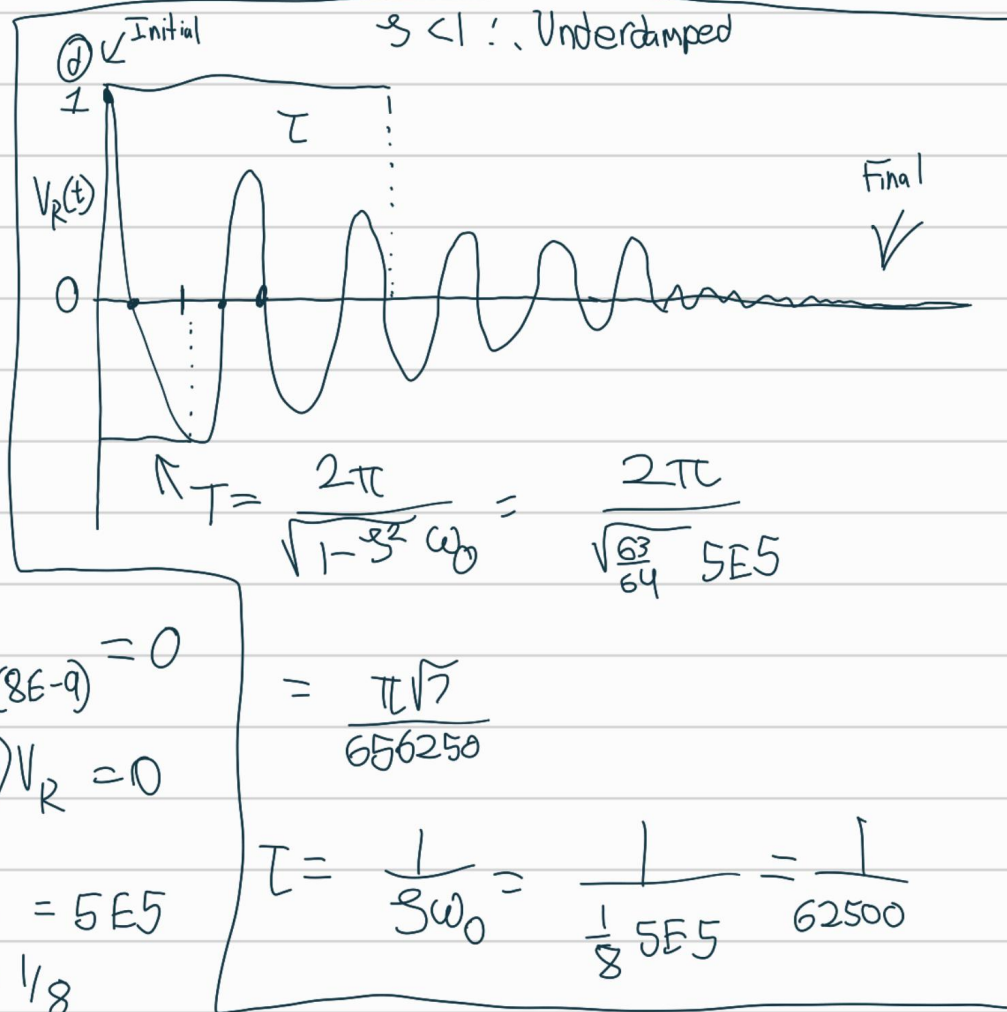b)  $\omega_0 = \sqrt{2.5E11} = 500000 = 5E5$   
 $2\beta\omega_0 = 125000 \rightarrow \beta = 1/8$



c)  $V_R(t) = C_1 e^{-62500t} \cos(187500t\sqrt{7}) + C_2 e^{-62500t} \sin(187500t\sqrt{7})$

$$V_R(0) = C_1 = 1, V_R'(0) = 250000 = 187500\sqrt{7} C_2 - 62500 \rightarrow C_2 = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

$$\therefore V_R(t) = e^{-62500t} \left( \cos(187500t\sqrt{7}) - \frac{\sqrt{7}}{7} \sin(187500t\sqrt{7}) \right)$$

3.3 C 7 / 7

✓ - 0 pts Correct


- 1.5 pts  $A = 1$

- 1.5 pts  $B = -0.378$

- 7 pts wrong or missing

- 1.5 pts  $C = 0$

③

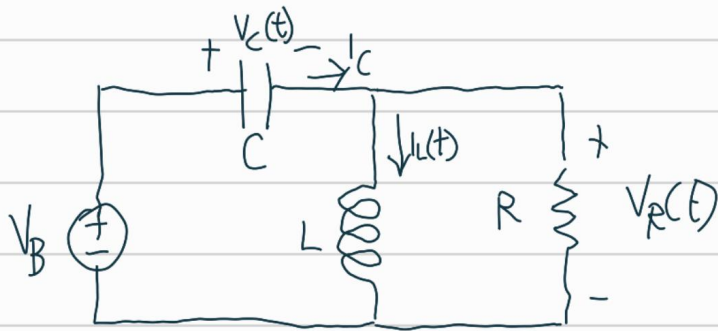

$$V_C(0^+) = 1V, V_R(0^+) = V_B - V_C(0^+) = 1V$$

$$L(0^+) = 1mA, V_R'(0^+) = 250000 \leftarrow$$

$$V_R' = -V_C' = -\frac{1}{C} i_C = -\frac{1}{C} 2mA$$

$$V_B = V_C + V_R \quad V_C = V_B - V_R, V_C' = -V_R'$$

$$CV_C' = I_L + \frac{V_R}{R}$$

$$V_C' = \frac{1}{LC} \int V_R + \frac{V_R}{RC}$$


$$-V_R' = \frac{1}{LC} \int V_R + \frac{V_R}{RC}$$

$$\therefore V_R'' + \frac{V_R'}{RC} + \frac{V_R}{LC} = 0$$

$$V_R'' + \frac{V_R'}{(8E-9) \cdot 1000} + \frac{V_R}{(5E-4)(8E-9)} = 0$$

a)  $V_R'' + 125000V_R' + (25E10)V_R = 0$

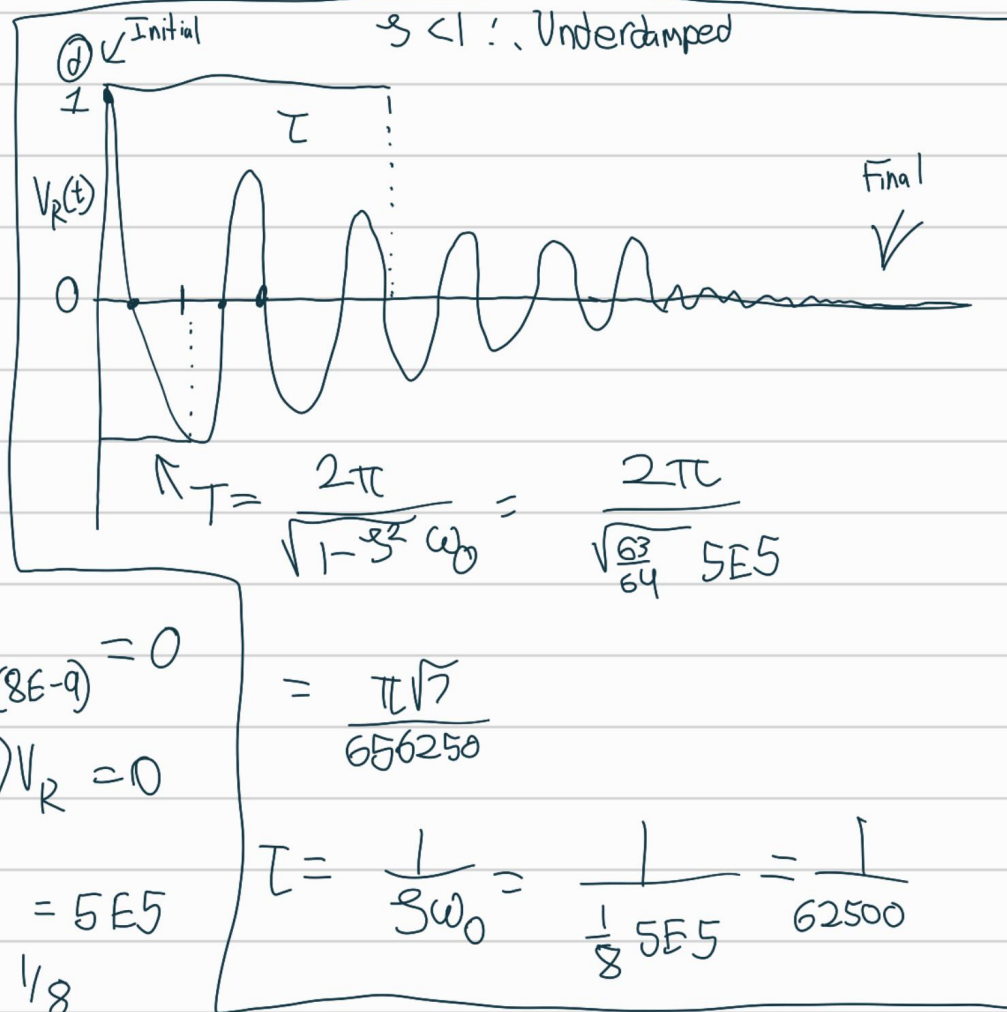b)  $\omega_0 = \sqrt{2.5E11} = 500000 = 5E5$   
 $2\gamma\omega_0 = 125000 \rightarrow \gamma = 1/8$



c)  $V_R(t) = C_1 e^{-62500t} \cos(187500t\sqrt{7}) + C_2 e^{-62500t} \sin(187500t\sqrt{7})$

$$V_R(0) = C_1 = 1, V_R'(0) = -250000 = 187500\sqrt{7}C_2 - 62500 \rightarrow C_2 = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

$$\therefore V_R(t) = e^{-62500t} \left( \cos(187500t\sqrt{7}) - \frac{\sqrt{7}}{7} \sin(187500t\sqrt{7}) \right)$$


3.4 d 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong or missing



④

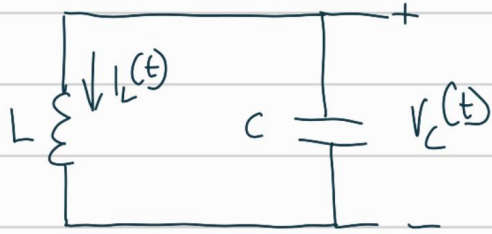

$$L = 1 \text{ H}$$

$$C = \frac{1}{4} \text{ F}$$

$$V_C(0^-) = 2 \text{ V}$$

$$I_L(0^-) = 2 \text{ A}$$

$$L I_L' = V_C$$

$$\int I_L = -C V_C$$

$$I_L'' = \frac{-I_L}{LC}$$

$$I_L'' + \frac{I_L}{LC} = 0$$

$$I_L'' + 4I_L = 0$$

$$I_L = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t)$$

$$I_L(0) = C_1 = 2$$

$$I_L'(0) = 2C_2 = 2 \quad \therefore C_2 = 1$$

$$\therefore I_L = 2 \cos 2t + \sin 2t$$

$$V = L I_L' = I_L' = 2 \cos 2t - 4 \sin 2t$$

①  $I_L'' + 4I_L = 0,$

②  $I_L(0^+) = I_L(0^-) = 2 \text{ A}$

$$I_L'(0^+) = \frac{V_C(0^+)}{L} = 2 \text{ A s}^{-1}$$

③  $I_L''(t) + 4I_L(t) = 0$

$$\therefore I_L''(0^+) = -4I_L(0^+) = -8 \text{ A s}^{-2}$$

④  $I_L(0^+) = 2$

$$I_L'(0) = 2$$

$$I_L'' + 4I_L = 0$$

$$I_L(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$$

$$I_L(0) = C_1 = 2$$

$$I_L'(0) = 2C_2 = 2 \quad \therefore C_2 = 1$$

$$\therefore I_L(t) = 2 \cos 2t + \sin 2t$$


4.1 a 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong or missing



④

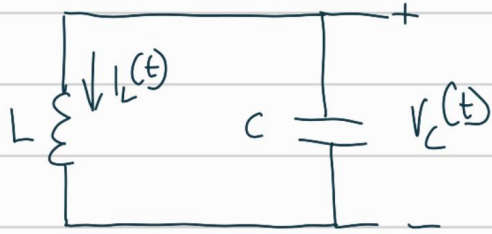

$$L = 1 \text{ H}$$

$$C = \frac{1}{4} \text{ F}$$

$$V_C(0^-) = 2 \text{ V}$$

$$I_L(0^-) = 2 \text{ A}$$

$$L I_L' = V_C$$

$$\int I_L = -C V_C$$

$$I_L'' = \frac{-I_L}{LC}$$

$$I_L'' + \frac{I_L}{LC} = 0$$

$$I_L'' + 4I_L = 0$$

$$I_L = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t)$$

$$I_L(0) = C_1 = 2$$

$$I_L'(0) = 2C_2 = 2 \quad \therefore C_2 = 1$$

$$\therefore I_L = 2 \cos 2t + \sin 2t$$

$$V = L I_L' = I_L' = 2 \cos 2t - 4 \sin 2t$$

①  $I_L'' + 4I_L = 0,$

②  $I_L(0^+) = I_L(0^-) = 2 \text{ A}$   
 $I_L'(0^+) = \frac{V_C(0^+)}{L} = 2 \text{ A s}^{-1}$

③  $I_L''(t) + 4I_L(t) = 0$   
 $\therefore I_L''(0^+) = -4I_L(0^+) = -8 \text{ A s}^{-2}$

④  $I_L(0^+) = 2$   
 $I_L'(0) = 2$   
 $I_L'' + 4I_L = 0$   
 $I_L(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$   
 $I_L(0) = C_1 = 2$   
 $I_L'(0) = 2C_2 = 2 \quad \therefore C_2 = 1$

$$\therefore I_L(t) = 2 \cos 2t + \sin 2t$$


4.2 b 4 / 4

✓ - 0 pts Correct

- 2 pts wrong

- 4 pts missing

④

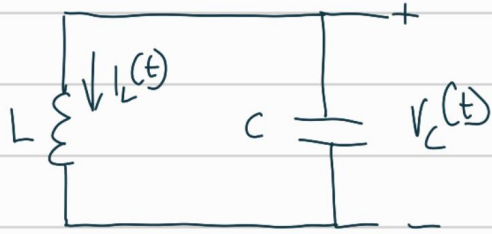

$$L = 1 \text{ H}$$

$$C = \frac{1}{4} \text{ F}$$

$$V_C(0^-) = 2 \text{ V}$$

$$I_L(0^-) = 2 \text{ A}$$

$$L I_L' = V_C$$

$$\int I_L = -C V_C$$

$$I_L'' = \frac{-I_L}{LC}$$

$$I_L'' + \frac{I_L}{LC} = 0$$

$$I_L'' + 4I_L = 0$$

$$I_L = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t)$$

$$I_L(0) = C_1 = 2$$

$$I_L'(0) = 2C_2 = 2 \quad \therefore C_2 = 1$$

$$\therefore I_L = 2 \cos 2t + \sin 2t$$

$$V = L I_L' = I_L' = 2 \cos 2t - 4 \sin 2t$$

①  $I_L'' + 4I_L = 0,$

②  $I_L(0^+) = I_L(0^-) = 2 \text{ A}$   
 $I_L'(0^+) = \frac{V_C(0^+)}{L} = 2 \text{ A s}^{-1}$

③  $I_L''(t) + 4I_L(t) = 0$   
 $\therefore I_L''(0^+) = -4I_L(0^+) = -8 \text{ A s}^{-2}$

④  $I_L(0^+) = 2$   
 $I_L'(0) = 2$   
 $I_L'' + 4I_L = 0$   
 $I_L(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$   
 $I_L(0) = C_1 = 2$   
 $I_L'(0) = 2C_2 = 2 \quad \therefore C_2 = 1$


$$\therefore I_L(t) = 2 \cos 2t + \sin 2t$$

4.3 C 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong or missing

④

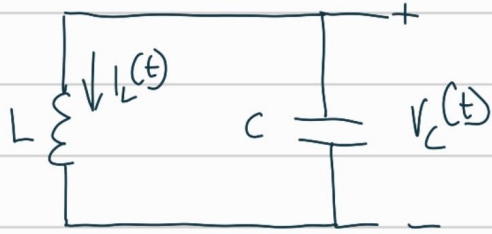

$$L = 1 \text{ H}$$

$$C = \frac{1}{4} \text{ F}$$

$$V_C(0^-) = 2 \text{ V}$$

$$I_L(0^-) = 2 \text{ A}$$

$$L I_L' = V_C$$

$$\int I_L = -C V_C$$

$$I_L'' = \frac{-I_L}{LC}$$

$$I_L'' + \frac{I_L}{LC} = 0$$

$$I_L'' + 4I_L = 0$$

$$I_L = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t)$$

$$I_L(0) = C_1 = 2$$

$$I_L'(0) = 2C_2 = 2 \quad \therefore C_2 = 1$$

$$\therefore I_L = 2 \cos 2t + \sin 2t$$

$$V = L I_L' = I_L' = 2 \cos 2t - 4 \sin 2t$$

①  $I_L'' + 4I_L = 0,$

②  $I_L(0^+) = I_L(0^-) = 2 \text{ A}$   
 $I_L'(0^+) = \frac{V_C(0^+)}{L} = 2 \text{ A s}^{-1}$

③  $I_L''(t) + 4I_L(t) = 0$   
 $\therefore I_L''(0^+) = -4I_L(0^+) = -8 \text{ A s}^{-2}$

④  $I_L(0^+) = 2$   
 $I_L'(0) = 2$   
 $I_L'' + 4I_L = 0$   
 $I_L(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$   
 $I_L(0) = C_1 = 2$   
 $I_L'(0) = 2C_2 = 2 \quad \therefore C_2 = 1$

$$\therefore I_L(t) = 2 \cos 2t + \sin 2t$$

4.4 d 5 / 5

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong expression


- 1 pts  $A = 2$

- 1 pts  $B = 1$

- 1 pts  $k = 0$

- 5 pts missing

⑤

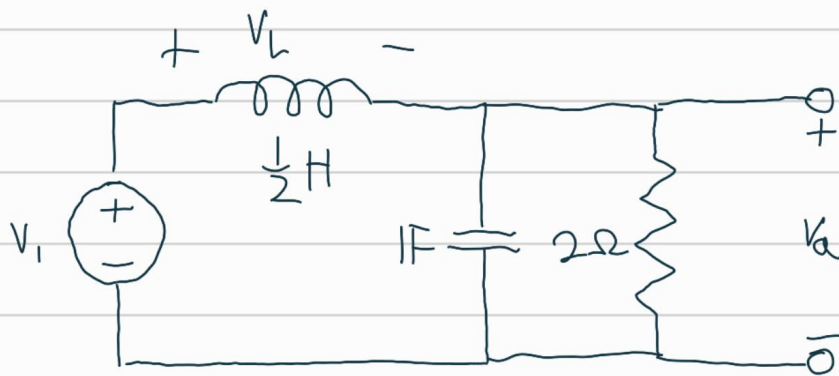

⑥  $V_1 = V_L + V_a$   $V_L = V_1 - V_a$

$$46B \sin(5t + \phi) + 20 \cos 5t = 5B \cos(5t + \phi)$$

$$\frac{1}{L} \int V_L = C V_a' + \frac{V_a}{R}$$

$$\therefore \frac{1}{L} \int V_1 - \frac{1}{L} \int V_a = C V_a' + \frac{V_a}{R}$$

$$\therefore \frac{1}{L} (V_1 - V_a) = C V_a'' + \frac{V_a'}{R}$$

$$\therefore \frac{1}{LC} V_1 = V_a'' + \frac{V_a'}{RC} + \frac{V_a}{LC}$$

$$\therefore 2V_1 = V_a'' + \frac{1}{2} V_a' + 2V_a$$

$$V_a = B \sin(5t + \phi)$$

$$\therefore 10 \cos(5t) = -25B \sin(5t + \phi) + \frac{5B}{2} \cos(5t + \phi) + 2B \sin(5t + \phi)$$

$$20 \cos(5t) = -50B \sin(5t + \phi) + 5B \cos(5t + \phi) + 4B \sin(5t + \phi)$$

$\omega = 5$

$$5B \left( \cos(5t + \phi) - 5 \frac{46}{25} \sin(5t + \phi) \right) = 20 \cos(5t + 0)$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left( \frac{46}{5} \right) = 1.46$$

$$5B = \frac{20}{\sqrt{1 + \frac{46^2}{25}}} \therefore B = 1.91$$

5 8 / 10

- 0 pts Correct

✓ - 2 pts  $B = 0.4322$

- 2 pts  $\phi = -\tan^{-1}(46/5)$  or  $= -1.463$

- 5 pts wrong

- 10 pts missing



⑥

$$i(t) = A e^{-t/\tau} \sin(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0 \quad \tau = \frac{1}{\zeta \omega_0}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 9.472 - 3.157 = 6.315 = \frac{2\pi}{\omega} \therefore \omega \approx 1, \quad \phi = 0$$

$$i(0) = 0 = \sin(\omega \cdot 0 + \phi)$$

$$0.8626 = A e^{-1.429/t} \quad \therefore A \approx 1$$

$$0.4587 = A e^{-7.794/t} \quad \therefore \tau \approx 10$$

$$\therefore 10 = \frac{1}{\zeta \omega_0}, \quad 1 = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0$$

$$\text{Solving, } \omega_0 = \frac{1}{10\zeta} \quad \therefore 1 = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{10\zeta}$$

$$\therefore (10\zeta)^2 = 1 - \zeta^2$$

$$\therefore 101\zeta^2 = 1$$

$$\therefore \zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} \quad \therefore \omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$$

①  $\omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$

②  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101}$

③  $i(t) = e^{-t/10} \sin t$

④  $LC = \frac{1}{\omega_0^2} \quad \therefore C = \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{10^2}{101} = \boxed{\frac{100}{101} \text{ F}} = C$

⑤  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} = \frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{101 \cdot 100}} \quad \therefore R = \frac{2\sqrt{101} \sqrt{101 \cdot 100}}{101}$

$$= 2 \Omega$$

6.1 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts missing or incorrect

⑥

$$i(t) = Ae^{-t/\tau} \sin(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{1-\zeta^2} \omega_0 \quad \tau = \frac{1}{\zeta \omega_0}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 9.472 - 3.157 = 6.315 = \frac{2\pi}{\omega} \therefore \omega \approx 1, \quad \phi = 0$$

$$i(0) = 0 = \sin(\omega \cdot 0 + \phi)$$

$$0.8626 = Ae^{-1.429/t} \quad \therefore A \approx 1$$

$$0.4587 = Ae^{-7.794/t} \quad \therefore \tau \approx 10$$

$$\therefore 10 = \frac{1}{\zeta \omega_0}, \quad 1 = \sqrt{1-\zeta^2} \omega_0$$

$$\text{Solving, } \omega_0 = \frac{1}{10\zeta} \quad \therefore 1 = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{10\zeta}$$

$$\therefore (10\zeta)^2 = 1 - \zeta^2$$

$$\therefore 101\zeta^2 = 1$$

$$\therefore \zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} \quad \therefore \omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$$

①  $\omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$

②  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101}$

③  $i(t) = e^{-t/10} \sin t$

④  $LC = \frac{1}{\omega_0^2} \quad \therefore C = \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{10^2}{101} = \boxed{\frac{100}{101} \text{ F}} = C$

⑤  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} = \frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{101 \cdot 100}} \quad \therefore R = \frac{2\sqrt{101} \sqrt{101 \cdot 100}}{101}$

$$= 2 \Omega$$

6.2 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts missing or incorrect

⑥

$$i(t) = A e^{-t/\tau} \sin(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0 \quad \tau = \frac{1}{\zeta \omega_0}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 9.472 - 3.157 = 6.315 = \frac{2\pi}{\omega} \therefore \omega \approx 1, \quad \phi = 0$$

$$i(0) = 0 = \sin(\omega \cdot 0 + \phi)$$

$$0.8626 = A e^{-1.429/t} \quad \therefore A \approx 1$$

$$0.4587 = A e^{-7.794/t} \quad \therefore \tau \approx 10$$

$$\therefore 10 = \frac{1}{\zeta \omega_0}, \quad 1 = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0$$

$$\text{Solving, } \omega_0 = \frac{1}{10\zeta} \quad \therefore 1 = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{10\zeta}$$

$$\therefore (10\zeta)^2 = 1 - \zeta^2$$

$$\therefore 101\zeta^2 = 1$$

$$\therefore \zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} \quad \therefore \omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$$

①  $\omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$

②  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101}$

③  $i(t) = e^{-t/10} \sin t$

④  $LC = \frac{1}{\omega_0^2} \quad \therefore C = \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{10^2}{101} = \boxed{\frac{100}{101} \text{ F}} = C$

⑤  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} = \frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{101 \cdot 100}} \quad \therefore R = \frac{2\sqrt{101} \sqrt{101 \cdot 100}}{101}$

$$= 2 \Omega$$

6.3 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts wrong or missing

⑥

$$i(t) = A e^{-t/\tau} \sin(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0 \quad \tau = \frac{1}{\zeta \omega_0}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 9.472 - 3.157 = 6.315 = \frac{2\pi}{\omega} \therefore \omega \approx 1, \quad \phi = 0$$

$$i(0) = 0 = \sin(\omega \cdot 0 + \phi)$$

$$0.8626 = A e^{-1.429/t} \quad \therefore A \approx 1$$

$$0.4587 = A e^{-7.794/t} \quad \therefore \tau \approx 10$$

$$\therefore 10 = \frac{1}{\zeta \omega_0}, \quad 1 = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0$$

$$\text{Solving, } \omega_0 = \frac{1}{10\zeta} \quad \therefore 1 = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{10\zeta}$$

$$\therefore (10\zeta)^2 = 1 - \zeta^2$$

$$\therefore 101\zeta^2 = 1$$

$$\therefore \zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} \quad \therefore \omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$$

①  $\omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$

②  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101}$

③  $i(t) = e^{-t/10} \sin t$

④  $LC = \frac{1}{\omega_0^2} \quad \therefore C = \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{10^2}{101} = \boxed{\frac{100}{101} \text{ F}} = C$

⑤  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} = \frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{101 \cdot 100}} \quad \therefore R = \frac{2\sqrt{101} \sqrt{101 \cdot 100}}{101}$

$$= 2 \Omega$$

6.4 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts missing or incorrect



⑥

$$i(t) = A e^{-t/\tau} \sin(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0 \quad \tau = \frac{1}{\zeta \omega_0}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 9.472 - 3.157 = 6.315 = \frac{2\pi}{\omega} \therefore \omega \approx 1, \quad \phi = 0$$

$$i(0) = 0 = \sin(\omega \cdot 0 + \phi)$$

$$0.8626 = A e^{-1.429/t} \quad \therefore A \approx 1$$

$$0.4587 = A e^{-7.794/t} \quad \therefore \tau \approx 10$$

$$\therefore 10 = \frac{1}{\zeta \omega_0}, \quad 1 = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_0$$

$$\text{Solving, } \omega_0 = \frac{1}{10\zeta} \quad \therefore 1 = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{10\zeta}$$

$$\therefore (10\zeta)^2 = 1 - \zeta^2$$

$$\therefore 101\zeta^2 = 1$$

$$\therefore \zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} \quad \therefore \omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$$

①  $\omega_0 = \frac{\sqrt{101}}{10}$

②  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101}$

③  $i(t) = e^{-t/10} \sin t$

④  $LC = \frac{1}{\omega_0^2} \quad \therefore C = \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{10^2}{101} = \boxed{\frac{100}{101} \text{ F}} = C$

⑤  $\zeta = \frac{\sqrt{101}}{101} = \frac{1}{2} \frac{R}{\sqrt{101 \cdot 100}} \quad \therefore R = \frac{2\sqrt{101} \sqrt{101 \cdot 100}}{101}$

$$= 2 \Omega$$

6.5 3 / 3

✓ - 0 pts Correct

- 3 pts missing or incorrect