
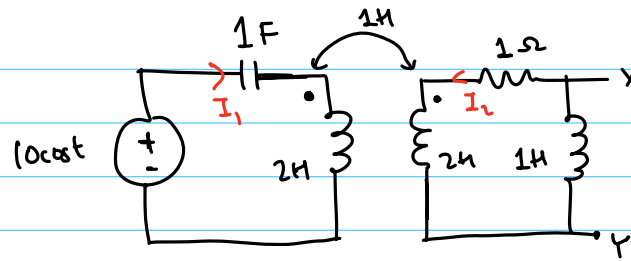


Ans.1

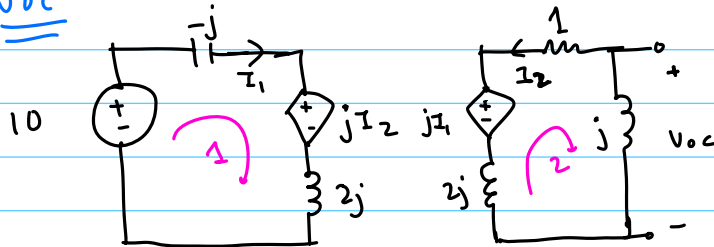

Voc



KVL in loop 1

$$10 + jI_1 - jI_2 - 2jI_1 = 0$$

$$10 = j(I_1 + I_2) \Rightarrow \boxed{I_1 + I_2 = -10j} \quad \text{--- (1)}$$

KVL in loop 2

$$2jI_2 + jI_1 + I_2 + jI_2 = 0$$

$$\boxed{I_2(1+3j) + jI_1 = 0}$$

Substitute


$$I_1 = -10j - I_2$$

$$I_2(1+3j) + 10 - jI_2 = 0$$

$$I_2(1+2j) = -10 \Rightarrow I_2 = \frac{-10}{1+2j} \Rightarrow -2+4j$$

$$\underline{V_{oc} = -jI_2 = 4+2j \Rightarrow 4.47 \angle 26.565^\circ \Rightarrow 4.47 \cos(t + 26.565^\circ)}$$

R_{TH}

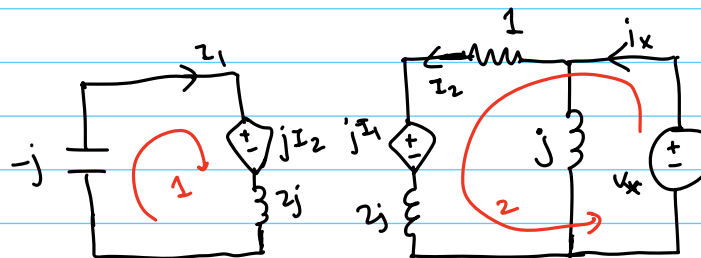

Loop 1

$$jI_1 - jI_2 - 2jI_1 = 0$$

$$I_1 + I_2 \Rightarrow 0$$

Loop 2

$$V_x - I_2 - jI_1 - 2jI_2 = 0$$

$$V_x = I_2(1+2j) + I_1(j)$$


$$V_x = I_2(1+2j) - jI_2$$

$$V_x = I_2(1+j)$$


$$I_2 = \frac{V_x}{1+j}$$

$$h_{in} = j \parallel (1+j) \Rightarrow \frac{1+3j}{5}$$

$$4.47 \cos(t + 26.565^\circ)$$

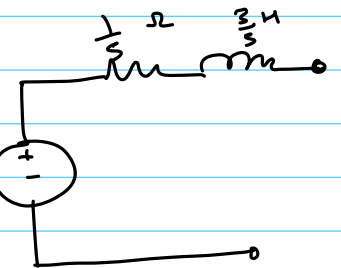


Ans 2

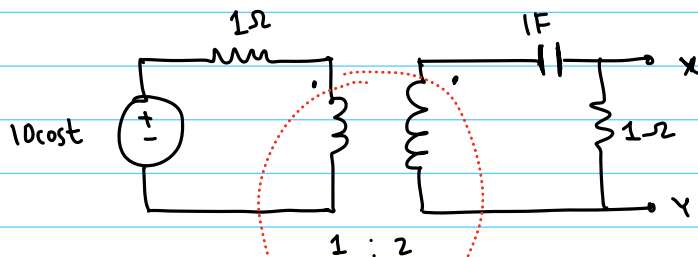

Ideal Transformer

Isc

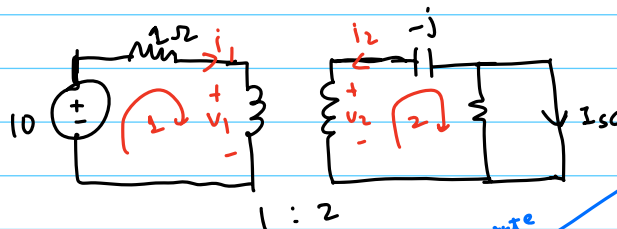

$$V_2 = 2V_1$$

$$i_2 = \frac{-i_1}{2}$$

loop 1

$$10 - i_1 - V_1 = 0$$

$$10 + 2i_2 - \frac{V_2}{2} = 0$$

loop 2

$$V_2 - ji_2 = 0$$

$$V_2 = ji_2$$

Substitute


$$10 + 2i_2 - \frac{j}{2}i_2 = 0$$

$$10 = \left(-2 + \frac{j}{2}\right)i_2$$

$$i_2 = \frac{20}{-4+j}$$

$$; i_{sc} = -i_2 \Rightarrow \frac{-20}{-4+j} \Rightarrow \frac{80}{17} + \frac{20}{17}j \Rightarrow \underline{\underline{4.85 \angle 14.03^\circ}}$$

R_N

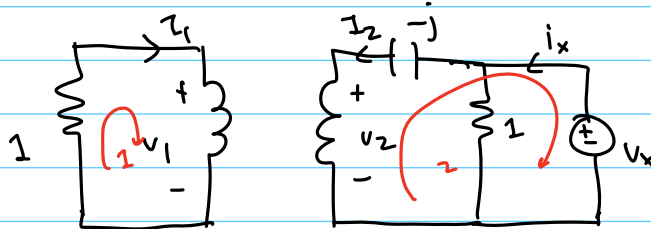

$v_2 = 2v_1$
 $i_2 = -\frac{i_1}{2}$

→ Ideal Txf.

KVL in loop 1
 $v_1 = -i_1$ Substitute

$v_2 = -2i_1 \Rightarrow 4i_2$

KVL in loop 2


$$v_2 - j i_2 - v_x = 0$$

$$4i_2 - j i_2 - v_x = 0$$


$$i_2(4-j) = v_x$$

$$\frac{v_x}{i_2} = 4-j$$

$$R_N \Rightarrow (4-j) \parallel 1 \Rightarrow \frac{4-j}{5-j} \Rightarrow \frac{21}{26} - \frac{1}{26}j$$

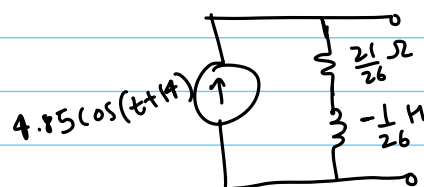


Ans 3

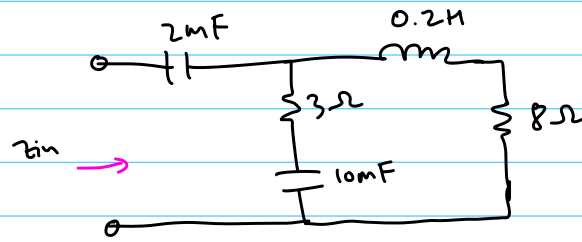

$$2\text{mF} \rightarrow \frac{1}{j50 \times 2 \times 10^{-3}} \Rightarrow -10j$$


$$10\text{mF} \rightarrow -2j$$
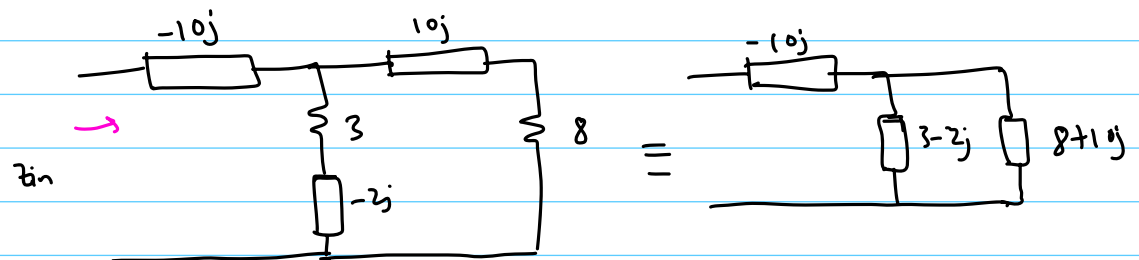
$$0.2\text{H} \rightarrow j50 \times \frac{2}{10} \Rightarrow j10$$



$$z_{in} = -10j + \frac{(3-2j) \times (8+10j)}{3-2j+8+10j} \Rightarrow 3.22 - j11.07$$

Ans. 4

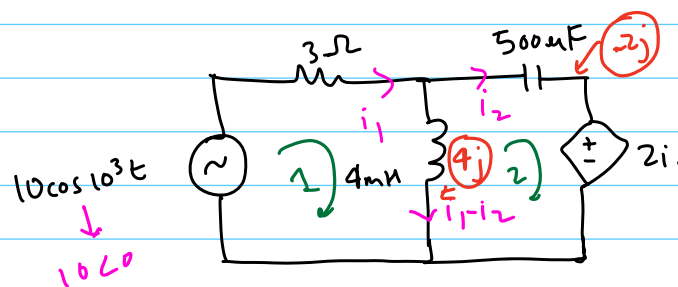

$$4\text{mH} \equiv j \times 10^3 \times 4 \times 10^{-3} = 4j$$

$$500\mu\text{F} \equiv \frac{1}{j \times 10^3 \times 500 \times 10^{-6}} \Rightarrow -2j$$

Loop 1

$$10 - 3i_1 - 4j(i_1 - i_2) = 0$$

$$10 - (3+4j)i_1 + 4ji_2 = 0$$

$$(3+4j)i_1 - 4ji_2 = 10 \quad - (1)$$

Loop 2

$$4j(i_1 - i_2) - i_2 \times (-2j) - 2i_1 = 0$$

$$4j(i_1 - i_2) + 2i_2j - 2i_1 = 0$$

$$i_1(4j-2) = i_2(-2j+4j)$$

$$i_2 = i_1 \frac{(4j-2)}{2j} \Rightarrow i_1(2+j) \quad - (2)$$

Substitute (2) in (1)

$$(3+4j)i_1 - 4ji_1(2+j) = 10$$

$$i_1(3+4j-8j+4) = 10$$


$$i_1 = \frac{10}{7-4j} \Rightarrow 1.24 \angle 29.74^\circ$$

$$i_2 = 2.773 \angle 56.3^\circ$$

$$i_1(t) = 1.24 \cos(10^3 t + 29.74)$$

$$i_2(t) = 2.773 \cos(10^3 t + 56.3)$$


Ans. 5

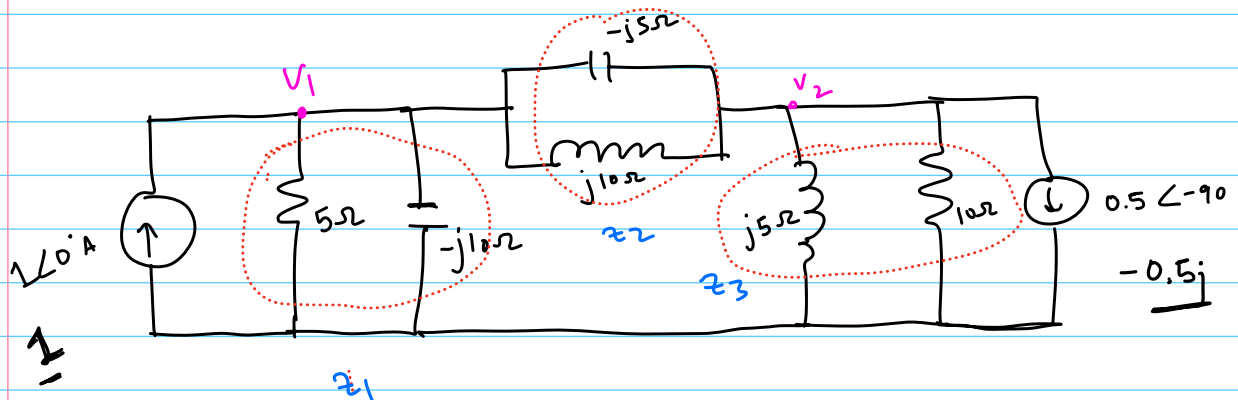

$$z_1 = \frac{5 \times -j10}{5 - j10} \Rightarrow \frac{-j10}{1 - 2j} = \frac{+10j}{2j - 1}$$

$$z_2 = \frac{-j5 \times 10j}{5j} \Rightarrow -10j$$
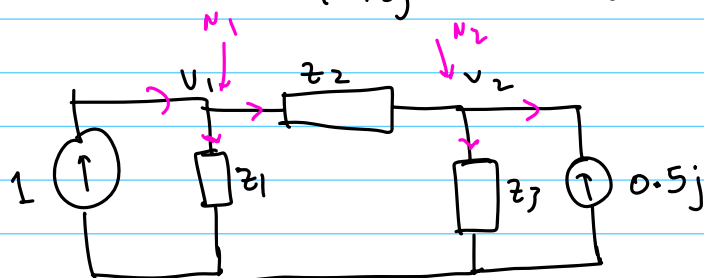
$$z_3 = \frac{10 \times 5j}{10 + 5j} \Rightarrow \frac{10j}{2 + j}$$



KCL @ N_1

$$1 = \frac{v_1}{z_1} + \frac{v_1 - v_2}{z_2}$$

$$1 = \frac{v_1 (2j-1)}{10j} + \frac{v_1 - v_2}{-10j}$$

$$10j = v_1 (2j-1) - v_1 + v_2$$

$$\boxed{10j = v_1 (2j-2) + v_2} \quad - (1)$$

KCL @ N_2

$$\frac{v_1 - v_2}{z_2} = \frac{v_2}{z_3} - 0.5j$$

$$\frac{v_1 - v_2}{-10j} = \frac{v_2 (2+j)}{10j} - 0.5j$$

$$v_2 - v_1 = v_2 (2+j) + 5$$

$$\boxed{v_2 (1+j) + v_1 = -5} \quad - (2)$$

$$v_1 = -5 - v_2 (1+j) \quad (\text{from (2)})$$

Substitute this in (1)

$$10j = [-5 - v_2(1+j)](2j-2) + v_2$$

$$10j = [5 + v_2(1+j)](2-2j) + v_2$$

$$10j = [5 + v_2 + v_2j][2-2j] + v_2$$

$$10j = 10 - 10j + 2v_2 - \cancel{2v_2j} + \cancel{2v_2j} + 2v_2 + v_2$$

$$-10 + 20j = 5v_2$$

$$\boxed{v_2 = -2 + 4j} \Rightarrow 4.472 \angle 116.56^\circ$$

$$v_1 = 2.24 \angle -63.4^\circ$$

$$\boxed{v_1(t) = 2.24 \cos(\omega t - 63.4^\circ)}$$

$$\boxed{v_2(t) = 4.472 \cos(\omega t + 116.56^\circ)}$$