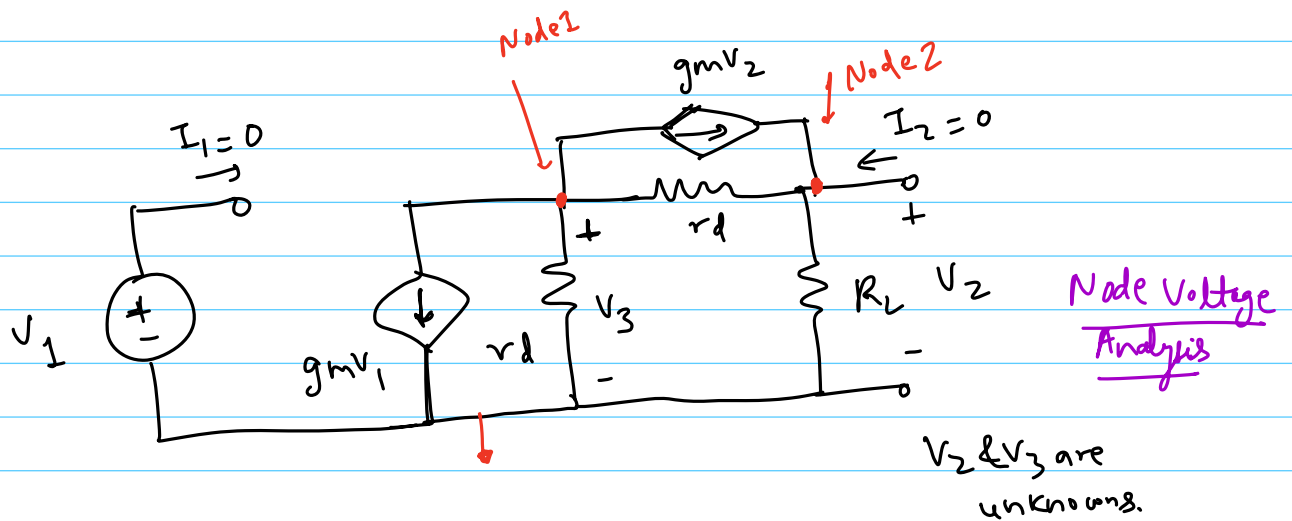


Ans. 1



KCL at Node 1

$$gmV_1 + \frac{V_3}{r_d} + gmV_2 + \frac{V_3 - V_2}{r_d} = 0$$

$$V_2 \left( gm - \frac{1}{r_d} \right) + V_3 \left( \frac{2}{r_d} \right) = -gmV_1$$


KCL at Node 2

$$gmV_2 = \frac{V_2}{R_L} + \frac{V_2 - V_3}{r_d}$$

$$V_2 \left( \frac{1}{R_L} + \frac{1}{r_d} - gm \right) + V_3 \left( -\frac{1}{r_d} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \left( gm - \frac{1}{r_d} \right) & \frac{2}{r_d} \\ \left( \frac{1}{R_L} + \frac{1}{r_d} - gm \right) & -\frac{1}{r_d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -gmV_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## Loop Current Analysis

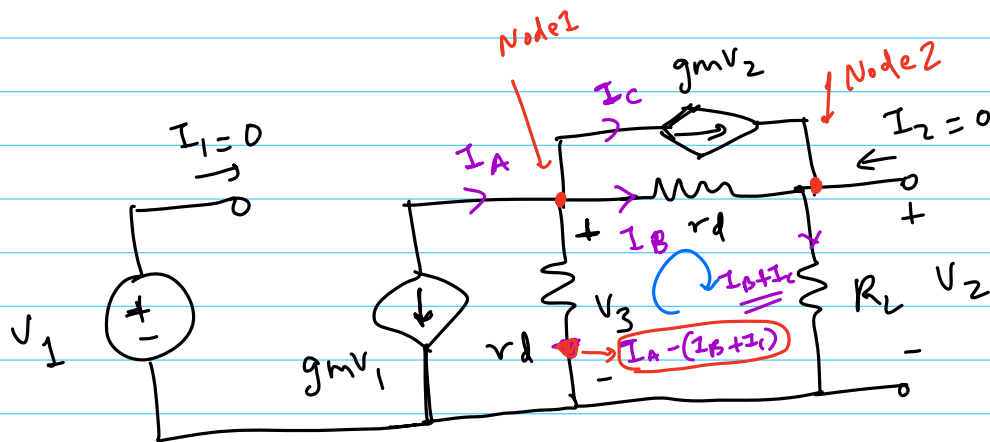

$$\boxed{I_A = -g_m V_1} \quad - (1)$$

$$I_C = g_m V_2 \quad ; \quad V_2 = (I_B + I_C) R_L$$

$$I_C = g_m (I_B + I_C) R_L$$

$$\boxed{I_C (1 - g_m R_L) + I_B (-g_m R_L) = 0} \quad - (2)$$

KVL in loop

$$[I_A - (I_B + I_C)] r_d - I_B r_d - (I_B + I_C) R_L \Rightarrow 0$$

$$\boxed{I_A (r_d) + I_B (-2r_d - R_L) + I_C (-r_d - R_L) = 0} \quad - (3)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -g_m R_L & 1 - g_m R_L \\ r_d & -2r_d - R_L & -r_d - R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -g_m V_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ans.2

Six currents,

Loops :-

Loop 1 :- 1-2-5-2


Loop 2 :- 1-5-4-1

Loop 3 :- 5-2-3-5

Loop 4 :- 5-3-4-5


Loop 5 :- 1-3-5-1

Loop 6 :- 1-2-4-1

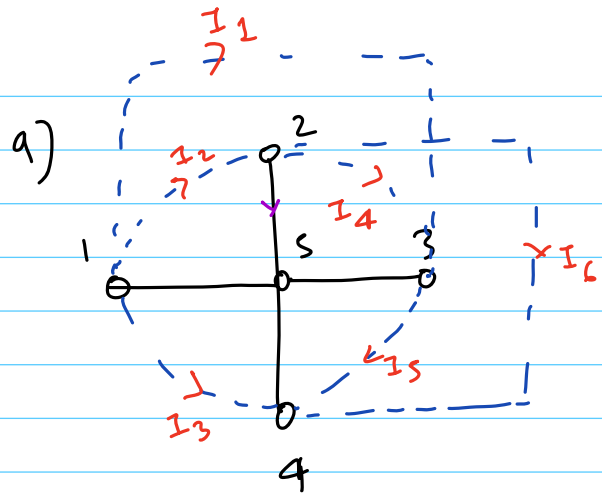

b) Applying KVL in loops

Loop 1 :-

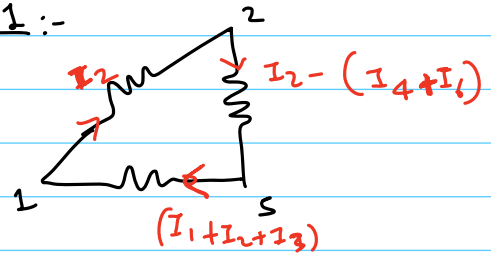


$$-I_2 R - (I_2 - (I_4 + I_6)) R - (I_1 + I_2 + I_3) R = 0$$

$$I_2 + I_2 - I_4 - I_6 + I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$I_1 + 3I_2 + I_3 - I_4 - I_6 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

Loop 2 :-

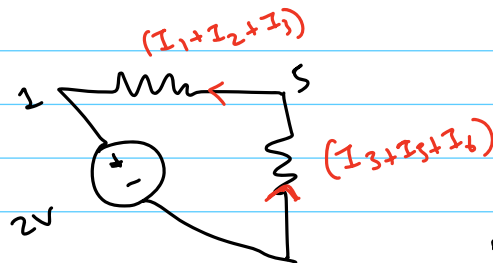


$$2 + (I_1 + I_2 + I_3) 2 + (I_3 + I_5 + I_6) 2 = 0$$

$$I_1 + I_2 + 2I_3 + I_5 + I_6 = -1$$

--- (2)

Loop 3 :-

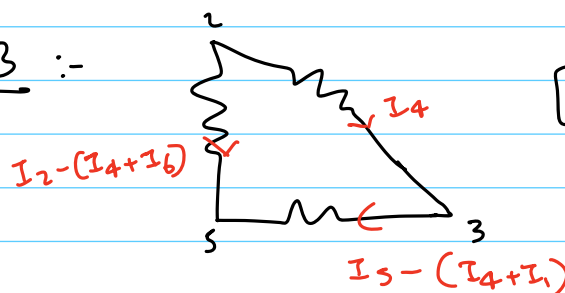


$$[I_2 - (I_4 + I_6)] R - I_4 R$$

$$- [I_5 - (I_4 + I_1)] R = 0$$

$$I_1 + I_2 - I_4 - I_5 - I_6 = 0$$

-(3)

Loop 4 :-

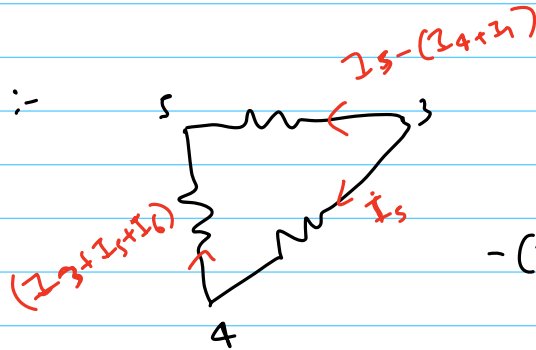

$$-(I_3 + I_5 + I_6)R + (I_5 - I_4 - I_1)R$$


$$-I_5 R = 0$$

$$-I_1 - I_3 - I_4 - I_5 - I_6 = 0$$

$$I_1 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 = 0$$

-(4)

Loop 5 :-

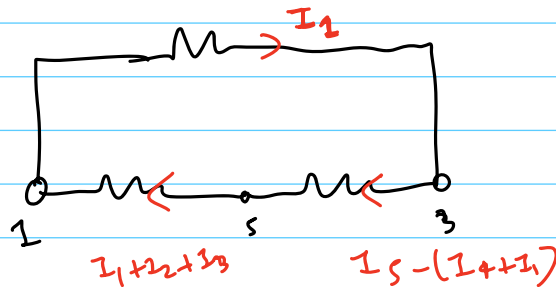


$$+I_1 + (I_5 - I_4 - I_1) + (I_1 + I_2 + I_3) = 0$$

$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 + I_5 = 0$$

-(5)

Loop 6 :-

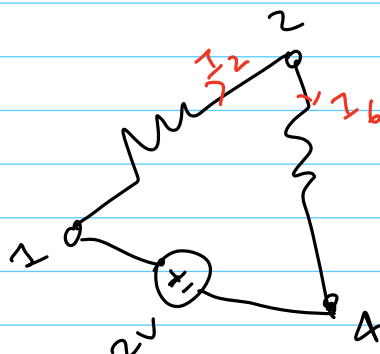

$$2 = 2I_2 + 2I_6$$

$$I_2 + I_6 = 1$$

-(6)

$I_1 \ I_2 \ I_3 \ I_4 \ I_5 \ I_6$


$$c) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

d) Solving using Matlab


$$I_1 = \frac{1}{2}, I_2 = \frac{1}{2}, I_3 = -\frac{3}{2}, I_4 = 0,$$

$$I_5 = \frac{1}{2}, I_6 = \frac{1}{2}$$

Ans. 3

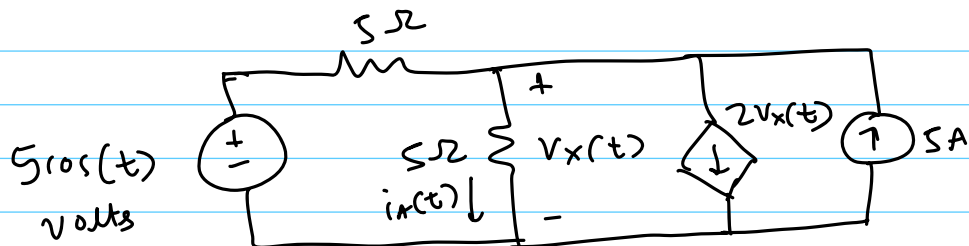

$i_A(t)$  due to only 5A current source.

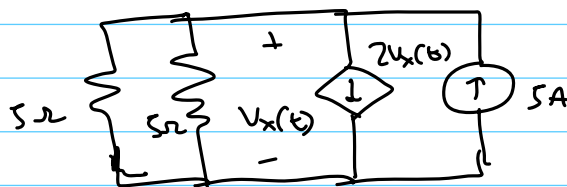

$$5 = 2V_X + \frac{V_X}{2.5}$$


$$5 = V_X \left( 2 + \frac{2}{5} \right)$$

$$5 = V_X \left( \frac{12}{5} \right)$$

$$V_X(t) = \frac{25}{12}$$

$V_x(t)$  due to 5A current source  $\Rightarrow \frac{25}{12} V$

$V_x(t)$  due to voltage source.

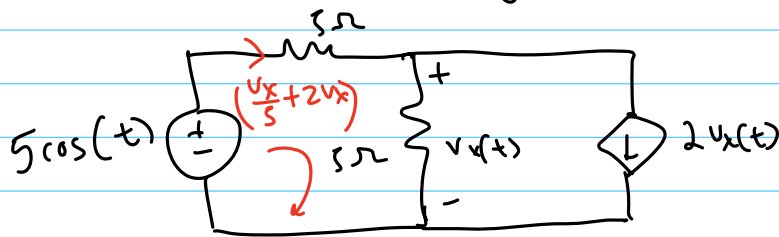

Writing KVL



$$5 \cos(t) - \left( \frac{V_x}{5} + 2V_x \right) \times 5 - V_x = 0$$

$$5 \cos(t) = V_x (1 + 10 + 1)$$

$$\frac{5 \cos(t)}{12} = V_x$$



$$V_x(t) \Big|_{\text{total}} \Rightarrow \frac{5 \cos t}{12} + \frac{25}{12}$$

Ans. 4

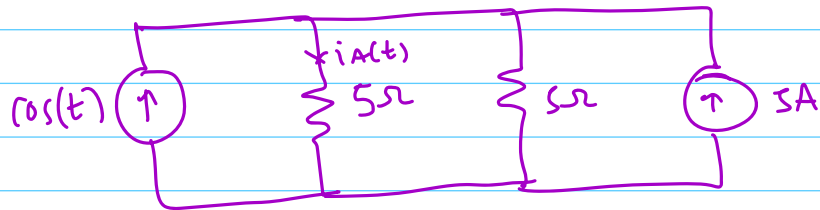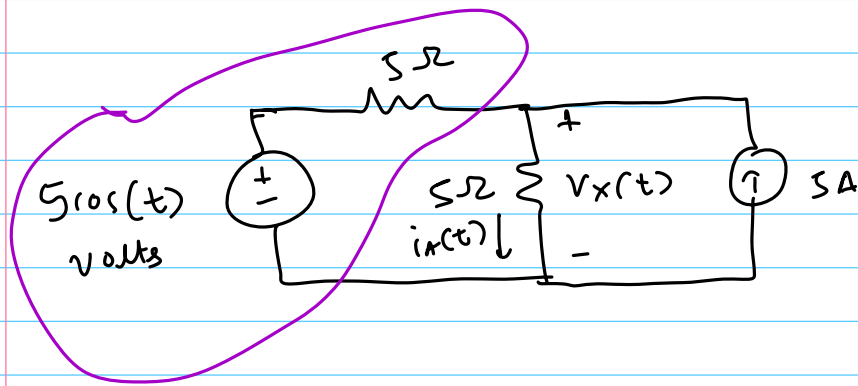

$$i_A(t) = \frac{5}{2} + \frac{\cos(t)}{2}$$

Ans. 5

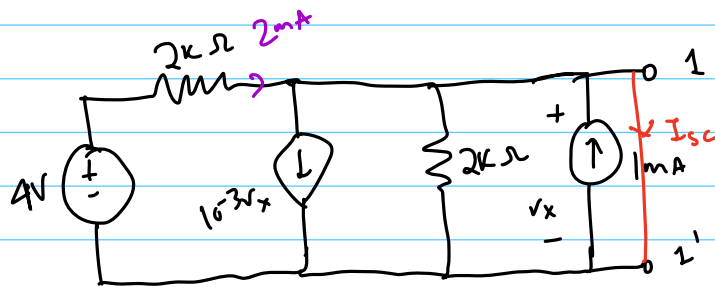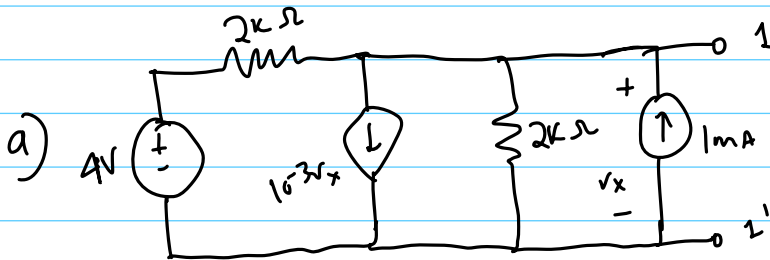


To find  $I_{sc}$ ,

$$V_x = 0$$

$$I_{sc} \Rightarrow 3mA$$



To find  $R_{out}$  :-

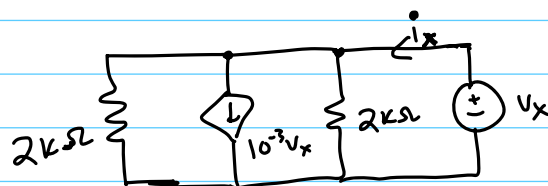

$$i_x = \frac{V_x}{2k} + \frac{V_x}{2k} + 10^{-3} V_x$$

$$i_x = \frac{V_x}{1k} + \frac{V_x}{1k}$$
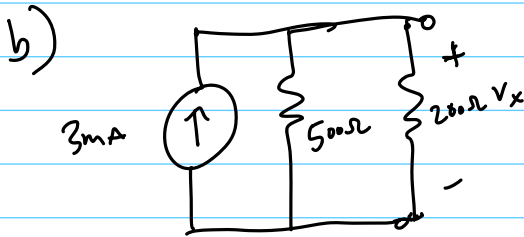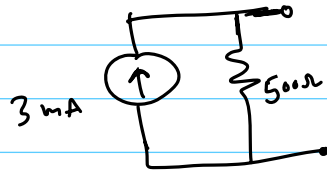
$$i_x = \frac{2 V_x}{1k} ; \quad \frac{V_x}{i_x} = 500\Omega.$$




$$V_x = + (200 || 500) \times 3m$$

$$\Rightarrow + \left( \frac{1000}{7} \right) \times 3m$$

$$\Rightarrow + \underline{\underline{428.57mV}}$$

Ans. 6

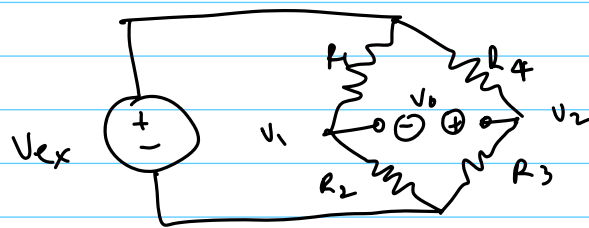

$$V_0 = V_2 - V_1 = V_{ex} \left( \frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$R_{eq} = (R_1 || R_2) + (R_3 || R_4) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$

$$V_{TH} = V_{ex} \left( \frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) ; R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$

