
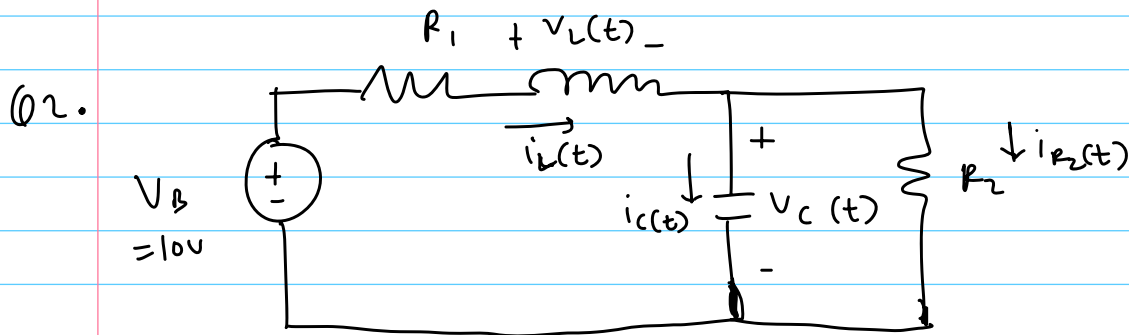


## Discussion 5

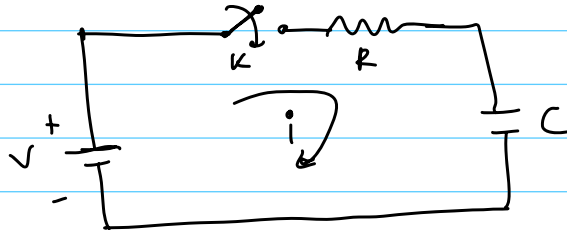- Q1. In the circuit shown, the switch  $K$  is closed at  $t=0$ . Find the values of  $i$ ,  $\frac{di}{dt}$ ,  $\frac{d^2i}{dt^2}$  at  $t=0^+$ , when  $V=100$  volts,  $R=1000\Omega$ ,  $C=1\mu F$ .



$$R_1 = R_2 = 2\Omega, \text{ Suppose } V_C(0^-) = 1V \\ i_L(0^-) = 2A$$

Find the following quantities :-

- 1)  $i_C(0^+)$
- 2)  $i_{R_2}(0^+)$
- 3)  $V_L(0^+)$
- 4)  $\left. \frac{dV_C}{dt} \right|_{0^+}$
- 5)  $\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0^+}$
- 6)  $\left. \frac{d^2i_L}{dt^2} \right|_{0^+}$
- 7)  $\left. \frac{d^2V_C}{dt^2} \right|_{0^+}$